

ными. Э.д.с. \mathcal{E}_k источников тока, включенных на различных участках контура, считают положительными, если они создают ток, направленный в сторону обхода контура. Так, например, в случае обхода по часовой стрелке замкнутого контура $ABCD$, изображенного на рис. 9.7, уравнение (9.17) записывается следующим образом:

$$I_1 R_1 - I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4 = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3.$$

3. При решении задач рекомендуется следующий порядок расчета сложной цепи постоянного тока:

а) произвольно выбрать и обозначить на чертеже направления токов во всех участках цепи;

б) подсчитать число узлов в цепи (m). Записать выражения (9.16) для каждого из $m - 1$ узлов. Уравнение (9.16) для m -го узла ничего нового не дает, так как оно является простым следствием предыдущих $m - 1$ уравнений;

в) выделить произвольные замкнутые контуры в цепи и, условившись о направлении обхода, записать для них систему уравнений (9.17). Уравнения (9.17) следует писать не для всех контуров, так как часть из этих уравнений является следствием предыдущих. Оказывается, что в разветвленной цепи, состоящей из p ветвей (участков цепи между соседними узлами) и m узлов, число независимых уравнений (9.17) равно $p - m + 1$.

При составлении независимых уравнений (9.17) следует выбирать контуры таким образом, чтобы каждый новый контур содержал хотя бы один участок цепи, не входивший в уже рассмотренные контуры.

Примеры использования правил Кирхгофа при расчете цепей постоянного тока приведены в задачах к этой главе.

Вопросы для повторения

1. Какие силы называются сторонними?
2. Поясните физический смысл электродвижущей силы, напряжения и разности потенциалов.
3. В чем состоит закон Ома для участка цепи, для замкнутой цепи? Каков его физический смысл?
4. В чем состоят и на чем основаны правила Кирхгофа?

Примеры решения задач

Задача 9.1. Имеется миллиамперметр с внутренним сопротивлением $R_0 = 9,9$ Ом, предназначенный для измерения токов не более 10 мА. Что нужно сделать для того, чтобы этот прибор можно было применять для измерения: 1) токов до 1 А и 2) напряжений до 1 В?

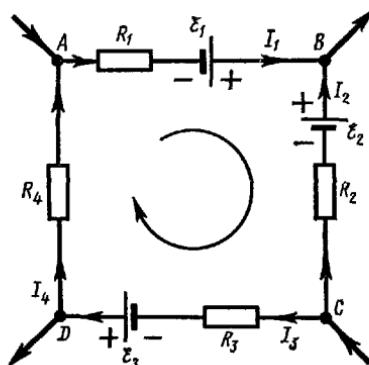


Рис. 9.7

Дано:

$$\begin{aligned} I_0 &= 10^{-2} \text{ А} \\ R_0 &= 9,9 \text{ Ом} \\ I &= 1 \text{ А} \\ U &= 1 \text{ В} \\ R_{\text{ш}} &=? \quad R_{\Delta} = ? \end{aligned}$$

Решение. 1. Амперметр включается в цепь последовательно. Поэтому, если ток I в цепи больше максимального тока I_0 , на который рассчитан амперметр, то параллельно последнему следует включить добавочное сопротивление $R_{\text{ш}}$, называемое шунтом (рис. 9.8, а). Величина $R_{\text{ш}}$ выбирается таким образом, чтобы ток в приборе не превышал I_0 .

Из правила Кирхгофа следует, что

$$I = I_0 + I_{\text{ш}}, \quad I_0 R_0 = I_{\text{ш}} R_{\text{ш}},$$

где $I_{\text{ш}}$ — сила тока в шунте. Исключая из этих уравнений $I_{\text{ш}}$, получим

$$R_{\text{ш}} = R_0 I_0 / (I - I_0).$$

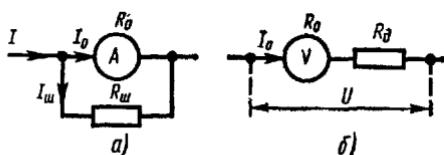


Рис. 9.8

2. Вольтметр включается параллельно тому участку цепи, напряжение U на котором необходимо измерить. Это напряжение не должно быть выше U_0 , соответствующего максимальной силе тока I_0 , на которую рассчитан прибор ($U_0 = I_0 R_0$). Поэтому для измерения напряжений $U > U_0$ последовательно с вольтметром следует включить добавочное сопротивление R_{Δ} (рис. 9.8, б), которое выбирается таким, чтобы ток в приборе не превышал I_0 :

$$(R_0 + R_{\Delta}) I_0 = U; \quad R_{\Delta} = (U/I_0) - R_0.$$

Произведем вычисления в СИ:

$$1. \quad R_{\text{ш}} = \frac{R_0 I_0}{I - I_0} = \frac{9,9 \cdot 0,01}{1 - 0,01} \text{ Ом} = 0,1 \text{ Ом}.$$

$$2. \quad R_{\Delta} = \frac{U}{I_0} - R_0 = \left(\frac{1}{0,01} - 9,9 \right) \text{ Ом} = 90,1 \text{ Ом}.$$

Задача 9.2. В приведенной на рис. 9.9 электрической схеме заданы сопротивления R_2 , R_3 , R_4 и электродвижущие силы \mathcal{E} и \mathcal{E}_1 . Определить сопротивление R_1 , если известно, что ток в цепи гальванометра G отсутствует ($I_g = 0$). Рассмотреть полученный результат при $\mathcal{E}_1 = 0$.

Решение. Выберем направления токов в различных ветвях контура так, как показано на рис. 9.9. Применим первое правило Кирхгофа к узлам A , B и C :

$$\text{а)} \quad I_1 - I_2 = 0, \quad \text{б)} \quad I_1 + I_3 - I = 0, \quad \text{в)} \quad I_4 - I_3 = 0.$$

Применим второе правило Кирхгофа к замкнутым контурам $ABCAG$, $ADCGA$ и $BCDB$, считая положительным обход этих контуров против часовой стрелки:

$$\text{г)} \quad -I_1 R_1 + I_3 R_3 = \mathcal{E}_1, \quad \text{д)} \quad I_2 R_2 - I_4 R_4 = 0, \quad \text{е)} \quad I_3 R_3 + I_4 R_4 = \mathcal{E}.$$

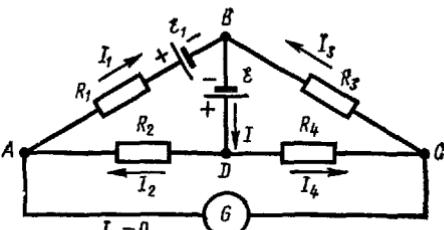


Рис. 9.9

Из уравнений (а) и (в) следует, что $I_1 = I_2$ и $I_3 = I_4$, а из уравнения (е) находим

$$I_3 = I_4 = \mathcal{E}/(R_3 + R_4).$$

Из уравнения (д) следует, что

$$I_1 = I_2 = I_4 R_4 / R_2.$$

Подставив значения I_1 и I_3 в (г), после некоторых преобразований получим

$$R_1 = \frac{R_3 R_2}{R_4} - \frac{R_2 (R_3 + R_4)}{R_4} \cdot \frac{\mathcal{E}_1}{\mathcal{E}}.$$

Если $\mathcal{E}_1 = 0$, то результат не зависит от \mathcal{E} :

$$R_1 = R_3 R_2 / R_4.$$

В этом случае схема, изображенная на рис. 9.9, представляет собой схему мостика Уитстона, применяемого для измерения сопротивлений. Можно показать, что последняя формула для неизвестного сопротивления R_1 справедлива и в том случае, если гальванометр G и источник \mathcal{E} поменять в мостике Уитстона местами, а сопротивления R_1 , R_3 и R_4 подобрать такими, чтобы сила тока, проходящего через гальванометр, была по-прежнему равна нулю..