

Из выражений (12.34) и (12.36) найдем, что

$$|U_{\text{вых}0}^-| = E_{\text{огр}}^+ \frac{R_4}{R_3}, \quad (12.38)$$

$$U_{\text{вых}0}^+ = |E_{\text{огр}}^-| \frac{R_4}{R_3}, \quad (12.39)$$

а следовательно, амплитуда выходного сигнала

$$U_m = |U_{\text{вых}0}^-| + U_{\text{вых}0}^+ = (E_{\text{огр}}^+ + |E_{\text{огр}}^-|) R_4 / R_3.$$

При  $E_{\text{огр}}^+ = E_{\text{огр}}^- = E_{\text{огр}}$  получим  $|U_{\text{вых}0}^-| = U_{\text{вых}0}^+$ ,

$$U_m = 2E_{\text{огр}} R_4 / R_3. \quad (12.40)$$

Подставляя величину  $U_m$  из выражений (12.40) в (12.35) и (12.37), определяем длительности:

$$t_{\text{раб}} = 2\tau\gamma = 2R_2C \frac{R_4}{R_3 + R_4}, \quad (12.41)$$

$$t_{\text{обр}} = 2\tau'\gamma = 2(R_1 \parallel R_2)C \frac{R_4}{R_3 + R_4}. \quad (12.42)$$

## ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ

**12.1.** Выбрать схему и рассчитать элементы генератора линейно возрастающего напряжения, обеспечивающего при отключенной нагрузке следующие характеристики выходного сигнала:  $K_n = 10\%$ ,  $t_{\text{обр}} = 5$  мс,  $U_m = 1,5$  В. Время нарастания линейного напряжения должно определяться длительностью прямоугольного импульса  $t_i = 10$  м/с, поданного на вход генератора. Амплитуда сигнала и внутреннее сопротивление источника соответственно равны  $E_r = -5$  В,  $R_r = 1$  кОм. Температура окружающей среды  $20 - 60$  °С.

### Решение

Поскольку заданный коэффициент нелинейности превышает 5 %, можно воспользоваться схемой генератора, изображенной на рис. 12.2, а. Для обеспечения минимального коэффициента нелинейности транзисторы, используемые в таком генераторе, должны иметь большое допустимое напряжение коллектор – база  $U_{\text{k,доп}}$  и работать при малых токах. Выбираем транзистор типа МП111, для которого  $U_{\text{k,доп}} = 20$  В. Транзистор может работать без существенного снижения коэффициента усиления при токах  $I_{\text{kmin}} = 10$ ,  $I_{\text{kbo,max}} = 300$  мкА.

Определяем напряжение питания, обеспечивающее заданные значения  $U_m$  и  $K_n$ :

$$E_k = U_m/K_n = 15 \text{ В.}$$

Проверяем выполнение условия  $E_k \leq U_{k,\text{доп.}}$ .

Находим номинал резистора в коллекторной цепи:  $R_k = E_k / I_{k,\min} = 54 \text{ к}\Omega$ . Принимаем  $R_k = 51 \text{ к}\Omega$ .

В соответствии с формулой (12.12) степень насыщения транзистора для обеспечения заданных величин  $t_i$  и  $t_{\text{обр}}$  должна быть равной

$$S = t_i/t_{\text{обр}} + 1 = 3.$$

Так как

$$S = \beta \frac{R_k}{R_6},$$

то отсюда  $R_6 = \beta R_k / S = 170 \text{ к}\Omega$ .

Средняя мощность  $P_{k,\text{ср}}$ , рассеиваемая на транзисторе, не должна превышать допустимого для данного типа транзистора значения  $P_{k,\text{доп}} = 150 \text{ мВт}$ . В данном случае

$$P_{k,\text{ср}} = \frac{\beta_{\max}}{2} \left( \frac{E_r}{R_r + R_{\text{вх.з}}} + \frac{E_k}{R_6} \right) U_m \frac{t_{\text{обр}}}{t_i + t_{\text{обр}}} = 120 \text{ мВт.}$$

Согласно формуле (12.10), определяем емкость конденсатора, обеспечивающую заданный коэффициент нелинейности:

$$C = \frac{t_i}{R_k K_n} = 0,02 \text{ мкФ.}$$

Разделительный конденсатор  $C_p$  должен успевать разряжаться к приходу следующего входного импульса. Следовательно, для обеспечения минимального периода следования входных импульсов  $T = t_i + t_{\text{обр}}$  необходимо, чтобы

$$C_p \leq \frac{t_{\text{обр}}}{3(R_r + R_{\text{вх.з}})} = 1 \text{ мкФ.}$$

С другой стороны, за время действия входного импульса напряжение на базе транзистора, которое вследствие заряда  $C_p$  с постоянной времени

$$\tau_{z,\text{ср}} = (R_r + R_6) C_p$$

стремится увеличиться от значения  $-E'_r = -E_r + \frac{E_r + E}{R_r + R_6} R_r$

до значения  $E_k + I_{K\beta_0} R_6$ , должно остаться отрицательным во избежание преждевременного отпирания транзистора. Для этого

необходимо выполнить условие

$$t_u \leq \tau_{3, \text{cp}} \ln \frac{E_k + I_{KB0}R_6 + E_r}{E_k + I_{KB0}R_6 - U_{\text{пор.т}}},$$

откуда, полагая, что  $E_k \gg I_{KB0}R_6$ ,  $U_{\text{пор.т}} = 0,7$  В, находим

$$C_p \geq \frac{t_u}{(R_r + R_6) \ln \frac{E_k + E_r}{E_k - U_{\text{пор.т}}}} \approx 0,3 \text{ мкФ.}$$

Принимаем  $C_p = 0,5$  мкФ.

**12.2.** Как изменяется амплитуда выходного напряжения и коэффициент нелинейности генератора пилообразного напряжения, выполненного по схеме рис. 12.2, а, при подключении резистивно-емкостной нагрузки  $R_h$  и  $C_h$ ?

### Решение

С учетом нагрузки ток через эквивалентный конденсатор  $C_\Sigma = C_h + C$  в момент времени  $t_1$  скачком возрастает до значения

$$I_C(t_1) = E_k/R_k,$$

а затем спадает по мере заряда конденсатора  $C_\Sigma$  с постоянной времени

$$\tau_3 = (R_k \parallel R_h)(C_h + C),$$

достигая в момент времени  $t_2$  значения

$$I_C(t_2) = (E_k/R_k) e^{-t_u/\tau_3}.$$

Таким образом, коэффициент нелинейности

$$K_h = 1 - e^{-t_u/\tau_3}. \quad (12.43)$$

За время действия входного импульса напряжение на выходе возрастает с постоянной времени  $\tau_3$  от нуля до максимального значения, т. е.

$$U_{\text{вых}}(t_h) = U_m = \frac{E_k R_h}{R_k + R_h} \left(1 - e^{-\frac{t_u}{\tau_3}}\right). \quad (12.44)$$

После несложных преобразований получаем

$$K_h = \frac{U_m}{E_k} \frac{R_k + R_h}{R_h}. \quad (12.45)$$

Из формул (12.44) и (12.45) следует, что при подключении резистивно-емкостной нагрузки амплитуда выходного напря-

жения уменьшается, а коэффициент нелинейности возрастает, т. е. параметры схемы ухудшаются.

**12.3.** Выбрать схему и рассчитать элементы генератора линейно падающего напряжения (см. рис. 12.3), обеспечивающего при отключенной нагрузке следующие характеристики выходного сигнала:  $U_m = 5$  В,  $E_k = 6$  В,  $t_u = 10$  мс,  $t_{обр} = 1$  мс,  $K_n = 1\%$ ,  $S = 2$ .

Амплитуда напряжения и внутреннее сопротивление источника сигнала соответственно равны  $E_r = 8$  В,  $R_r = 1$  кОм.

### Решение

Выбор типа транзисторов в данной схеме не вызывает особых затруднений. Обычно используют однотипные (для компенсации влияния обратных токов) маломощные высокочастотные транзисторы, удовлетворяющие следующим условиям:  $U_{kб.доп} \geq U_C(0) \approx E_k$ ,  $U_{бэ.доп} \geq E_r$ .

Выбираем транзистор типа КТ325А с параметрами:  $\beta = 20 \div 60$ ,  $I_{k.доп} = 30$  мА,  $U_{kб.доп} = 15$  В,  $U_{бэ.доп} = 4$  В,  $P_{k.доп}(60^{\circ}\text{C}) = 225$  мВт,  $I_{kб0}(60^{\circ}\text{C}) = 0,5$  мкА.

По выходным характеристикам данного транзистора, включенного по схеме ОБ, находим, что  $r_k = 1$  МОм.

Из формулы (12.19) определяем емкость конденсатора:  $C = t_u / (r_k K_n) = 10$  мкФ.

Из формулы (12.18) находим ток эмиттера  $I_{32}$ , необходимый для обеспечения заданного значения  $U_m$ :

$$I_{32} = E_3 / R_3 = U_m C / (\alpha_2 t_u) = 5 \text{ мА} < I_{k.доп.}$$

Задавая напряжение смещения  $E_3 = 1$  В, будем иметь  $R_3 = 2$  кОм.

Из формулы (12.20) определяем сопротивление резистора:

$$R_k \leq \frac{t_{обр}}{(3 \div 5) C} = \frac{t_{обр}}{5C} = 200 \text{ Ом.}$$

В соответствии с формулой (12.13) сопротивление резистора  $R_6$  равно

$$R_6 = R_k \beta_{min} / S = 2 \text{ кОм.}$$

Мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора  $T_2$ , не должна превышать допустимое значение  $P_{k.доп}$ , т. е.

$$P_{k.ср} \approx \frac{t_u}{t_u + t_{обр}} \cdot \frac{E_k I_{32}}{2} = 15 \text{ мВт} < 225 \text{ мВт.}$$

Определим емкость  $C_p$  из следующих соображений. При запирании транзистора  $T_1$  помимо разряда  $C$  происходит заряд конденсатора  $C_p$  с постоянной времени  $\tau_{C_p} = C_p (R_r + R_6)$ . Тран-

зистор  $T_1$  откроется в момент времени, когда напряжение  $U_6$  сравняется с напряжением  $U_3 = U_C(t)$ . При  $E_r > U_C(0) = E'_k$  для обеспечения условия

$$U_{63}(t_h) < 0$$

необходимо, чтобы при  $E_k \gg I_{k60}R_6$  выполнялось неравенство

$$t_u \leq \tau_{C_p} \ln [(E'_{r1} + E'_k)/U_m],$$

откуда

$$C_p \geq \frac{t_u}{(R_r + R_6) \ln [(E'_{r1} + E'_k)/U_m]} = 3 \text{ мкФ.}$$

Принимаем  $C_p = 3,5 \text{ мкФ}$ .

**12.4.** Как изменяются выходные характеристики генератора линейно изменяющегося напряжения (см. рис. 12.3, a), рассчитанного по условию предыдущей задачи, при подключении резистивно-емкостной нагрузки  $R_h = 100 \text{ кОм}$  и  $C_h = 0,5 \text{ мкФ}$ ?

### Решение

Резистор нагрузки  $R_h$  подключается параллельно выходному сопротивлению  $R_{\text{вых26}}$  транзистора  $T_2$ , а конденсатор  $C_h$  — параллельно интегрирующему конденсатору  $C$ . Следовательно, коэффициент нелинейности

$$K_h = \frac{U_m R_3}{E_3} \left( \frac{1}{R_{\text{вых26}}} + \frac{1}{R_h} \right),$$

или

$$K_h = \frac{t_u}{C + C_h} \left( \frac{1}{r_k} + \frac{1}{R_h} \right) = 6,6 \text{ %.}$$

Амплитуда выходного сигнала уменьшается:

$$U_m = \frac{\alpha_2 E_3 t_u}{R_3 (C + C_h)} = 2 \text{ В.}$$

Время обратного хода увеличивается:

$$t_{\text{обр}} = 5(R_k \parallel R_h)(C + C_h) \approx 1,5 \text{ мс.}$$

Таким образом, при подключении нагрузки выходные характеристики схемы с токостабилизирующим элементом, представленной на рис. 12.3, a, существенно ухудшаются. Это главный недостаток такой схемы.

**12.5.** Выбрать схему и рассчитать элементы ждущего генератора линейно изменяющегося напряжения при подключенной нагрузке  $R_h = 10 \text{ кОм}$ , обеспечивающего следующие харак-

теристики выходного сигнала:  $U_m = 6$  В,  $t_n = 100$  мкс,  $t_{обр} = 50$  мкс,  $K_n = 2\%$ ,  $K_E = 60\%$ . Температура окружающей среды не выше  $40^{\circ}\text{C}$ . Задержкой выходного сигнала можно пренебречь.

### Решение

При малом сопротивлении нагрузки и небольшом коэффициенте нелинейности целесообразно выбрать схему генератора, изображенную на рис. 12.4.

Так как коэффициент использования напряжения питания  $K_E$  по условию не должен быть меньше  $60\%$ , то напряжение питания

$$E_k = \frac{U_m \cdot 100}{K_E} = 10 \text{ В.}$$

Выбираем в качестве  $T_1$  и  $T_2$  транзисторы типа МП141 с параметром  $U_{кб, доп} = 20$  В  $\geq E_k$ . Выбираем диод типа Д9В, удовлетворяющий условию  $U_{д, доп} = 20$  В  $\geq U_m$ .

Из формулы (12.12) определяем степень насыщения транзистора  $T_1$ :

$$S = \frac{t_n}{t_{обр}} + 1 = 3.$$

Средняя мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора  $T_1$  во время обратного хода, не должна превышать допустимого для данного типа значения. Для этого необходимо, чтобы

$$P_{k1, доп} \geq \frac{\beta_{1\max} I_{61} U_m t_{обр}}{2(t_n + t_{обр})} = \frac{\beta_{1\max} E_k U_m t_{обр}}{2R(t_n + t_{обр})},$$

откуда можно найти сопротивление  $R$ :

$$R \geq \frac{\beta_{1\max} E_k U_m t_{обр}}{2P_{k1, доп}(t_n + t_{обр})} = 24 \text{ кОм.} \quad (12.46)$$

Принимаем  $R = 30$  кОм.

Из формулы (12.13) определяем номинал резистора  $R_k$ :

$$R_k = SR/\beta_{\min} = 3 \text{ кОм.}$$

Коллекторный ток насыщения  $I_{k,n1} = E_k/R_k = 3,3$  мА должен соответствовать номинальным значениям коллекторного тока данного типа транзистора, т. е. необходимо, чтобы

$$I_{k,\min} < I_{k,n1} < I_{k, доп\max}.$$

По формуле (12.23) определяем емкость конденсатора, при которой обеспечивается заданное напряжение  $U_m$ :

$$C \approx \frac{E_k t_n}{R_k U_m} = 0,05 \text{ мкФ.}$$

Чтобы исключить влияние конденсатора  $C_0$  на коэффициент нелинейности генератора, следует выполнить условие

$$\frac{U_m}{E_k} \frac{C}{C_0} \ll K_h.$$

Полагая

$$\frac{U_m}{E_k} \frac{C}{C_0} = 0,1 K_h,$$

найдем емкость конденсатора  $C_0$ , необходимую для выполнения этого условия:

$$C_0 = \frac{U_m C}{0,1 E_k K_h} = 15 \text{ мкФ.}$$

Если значение  $C_0$  получается слишком большим с конструктивной точки зрения, можно увеличить в некоторых пределах сопротивление резистора  $R_k$  и, следовательно, уменьшить емкость  $C_0$ .

Определяем минимальное входное сопротивление эмиттерного повторителя, необходимое для обеспечения заданного значения  $K_h$ . Полагая  $K_h \approx 1$ , будем иметь

$$R_{\text{вхппmin}} = \frac{U_m}{E_k} \frac{R_k}{K_h} - R_k = 90 \text{ кОм.}$$

Из формулы (12.24) определим эквивалентное сопротивление, соответствующее минимальному входному сопротивлению повторителя:

$$R_{\text{экв}} = r_k^* \parallel R_3 \parallel R_h \approx R_3 \parallel R_h = \frac{R_{\text{вхппmin}}}{1 + \beta_2} = 3 \text{ кОм.}$$

Если полученная расчетная величина  $R_{\text{экв}}$  превышает заданное значение  $R_h$ , то в качестве  $T_2$  используют составной транзистор, увеличивающий общий коэффициент усиления по току  $\beta = \beta_1 \beta_2$ , где  $\beta_1, \beta_2$  — коэффициенты усиления по току отдельных транзисторов. Тогда

$$R_{\text{экв}} = \frac{R_{\text{вхппmin}}}{1 + \beta_2 \beta_1} < R_h.$$

При заданной нагрузке сопротивление резистора  $R_3$  должно быть равным

$$R_3 = \frac{R_{\text{экв}} R_h}{R_h - R_{\text{экв}}} = 4 \text{ кОм.}$$

Определяем время восстановления напряжения на конденсаторе  $C_0$  по формуле (12.21):

$$t_{\text{восст}} = (3 \div 5) (r_d + R_{\text{выхп}}) C_0 = 5 (r_d + r_{32}) C_0 = 3 \text{ мс.}$$

Так как время восстановления получается больше, чем время обратного хода, то период повторения входных импульсов

$$T = t_h + t_{\text{восст}}. \quad (12.47)$$

Следовательно, при определении сопротивления резистора  $R$  в формуле (12.46), где полагалось, что  $T = t_h + t_{\text{обр}}$ , следует подставить выражение (12.47).

Если транзистор  $T_2$  закроется после окончания рабочего хода, то время восстановления может существенно возрасти, так как заряд конденсатора  $C_0$  будет происходить с постоянной времени  $\tau'_{C_0} = C_0 (r_d + R_s)$ .

Для обеспечения открытого состояния транзистора  $T_2$  следует подключить источник смещения с напряжением  $E_3 = U_{63} = I_{3\min} R_3$ . Полагая, что коэффициент усиления транзистора МП41 существенно не изменится при токе  $I_{3\min} = 0,3 \text{ mA}$ , получим  $E_3 = 1,5 \text{ В}$ .

**12.6.** Определить минимальный коэффициент нелинейности в схеме рис. 12.5, а, если  $U_m/E_k = 0,5$ ,  $C/C_0 = R_2/R_1 = 0,2$ . Разброс параметров  $\delta_R$  резисторов и конденсаторов  $\delta_C$  составляет 10 %. Входное сопротивление операционного усилителя считать бесконечно большим, а выходное сопротивление – бесконечно малым.

### Решение

С учетом разброса параметров элементов, а также при сделанных допущениях ( $R_{\text{вх}} \rightarrow \infty$ ,  $R_{\text{вых}} \rightarrow 0$ ) коэффициент нелинейности определяется формулой

$$K_h = \left[ (1 + 2\delta_C) \frac{C}{C_0} - \frac{(1 - 2\delta_R) R_2}{R_1} \right] \frac{U_m}{E_k}.$$

Минимальный коэффициент нелинейности получим при выполнении условия

$$A = \frac{R_2}{R_1} = \frac{C}{C_0} = 0,2.$$

Таким образом, если  $\delta = \delta_R = \delta_C = 10 \%$ , то

$$K_{h\min} = A \frac{U_m}{E_k} 4\delta = 0,2 \cdot 0,5 \cdot 4 \cdot 0,1 = 0,4.$$

**12.7.** Определить верхний и нижний уровни выходного сигнала в схеме на рис. 12.5, а, если постоянная времени заряда конденсатора  $\tau_C = RC = 40 \text{ мкс}$ . Напряжение смещения на инвер-

тирующем входе операционного усилителя  $E_0 = 2$  В, напряжение питания  $E_k = 15$  В. Коэффициент усиления с обратной связью на базе ОУ  $K_{oc} = 1,2$ , длительность выходного импульса  $t_n = 10$  мкс.

### Решение

Нижний уровень выходного напряжения (см. рис. 12.5, б)  $U_{\text{вых min}} = -E_0 R_2 / R_1$ .

Учитывая, что

$$K_{oc} = 1 + \frac{R_2}{R_1}; \quad R_2/R_1 = 0,2,$$

будем иметь  $U_{\text{вых min}} = -0,4$  В.

Амплитуда выходного напряжения  $U_m = E_k t_n / \tau_C = 3,75$  В, верхний уровень выходного напряжения  $U_{\text{вых max}} = 3,75 - 0,4 = 3,35$  В.

**12.8.** Спроектировать автоколебательный генератор линейно падающего напряжения на операционных усилителях типа К544УД1Б (см. рис. 12.6), который должен иметь следующие параметры:  $|U_m| = 4$  В,  $t_{\text{раб}} = 10$  мс,  $t_{\text{обр}} = 1$  мс.

### Решение

Учитывая, что для операционного усилителя типа К544УД1Б  $E_{\text{огр}}^+ = |E_{\text{огр}}^-| = E_{\text{огр}} = 10$  В, выбираем

$$U_{\text{вых0}}^+ = |U_{\text{вых0}}^-| = U_{\text{вых0}} = \frac{U_m}{2} = 2 \text{ В.}$$

Из формулы (12.35), полагая  $t_{n2} = t_{\text{обр}} = 1$  мс, определим

$$\tau' = \frac{t_{\text{обр}} (E_{\text{огр}} + U_{\text{вых0}})}{|U_m|} = 3 \text{ мс.}$$

Выбирая величину  $R_{\text{экв}} = (R_1 \parallel R_2)$  из условия  $R_{\text{экв}} > R_{\text{нmin ОУ}} = 2 \text{ кОм}$ , находим, что  $R_{\text{экв}} = 5 \text{ кОм}$ .

Определяем емкость интегрирующего конденсатора:  $C = \tau' / R_{\text{экв}} = 0,6 \text{ мкФ}$ .

Из условия получения интервала  $t_{\text{раб}} = t_{n3} = 10$  мс находим постоянную времени:

$$\tau = \frac{t_{\text{раб}} (E_{\text{огр}} + U_{\text{вых0}})}{|U_m|} = 30 \text{ мс.}$$

Определяем сопротивление резистора  $R_2 = \tau / C = 50 \text{ кОм}$ .

Находим сопротивление резистора  $R_1 = (1/R_{\text{экв}} - 1/R_2)^{-1} = 5,3 \text{ кОм}$ .

Для исключения влияния цепи  $R_3 - R_4$  на постоянную времени перезаряда конденсатора  $C$  выбираем сопротив-

ление резистора  $R_3$  из условия  $R_3 \gg R_2$ . Принимаем  $R_3 = 500$  кОм.

Из формулы (12.37) или (12.38) определяем сопротивление резистора  $R_4 = R_3 U_{\text{вых}0} / E_{\text{орг}} = 500 \cdot 2/10 = 100$  кОм.

## ГЛАВА 13

### СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

#### § 13.1. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

При проектировании источников питания для радиоэлектронной аппаратуры предъявляются высокие требования к стабильности выходного напряжения.

Простейшими стабилизаторами напряжения являются схемы, использующие нелинейные элементы, вольт-амперная характеристика которых содержит участок, где напряжение почти не зависит от тока. Такую вольт-амперную характеристику имеет стабилитрон, работающий при обратном напряжении в области пробоя (рис. 13.1, б).

Схема простейшего стабилизатора напряжения, называемого параметрическим, приведена на рис. 13.1, а. В этой схеме стабильность выходного напряжения определяется в основном параметрами стабилитрона. Колебания входного напряжения или тока нагрузки приводят к изменению тока через стабилитрон, однако напряжение на стабилитроне, подключенном параллельно нагрузке, изменяется незначительно.

Действительно, входное напряжение распределяется между балластным резистором  $R_6$  и стабилитроном (рис. 13.1, б):

$$U_{\text{вх}} = U_{R_6} + U_{\text{ст}}, \quad (13.1)$$

где  $U_{R_6} = (I_{\text{ст}} + I_{\text{н}}) R_6$  — падение напряжения на балластном резисторе  $R_6$  от протекания токов стабилитрона  $I_{\text{ст}}$  и нагрузки  $I_{\text{н}}$ .

Так как напряжение на стабилитроне  $U_{\text{ст}}$  в соответствии с вольт-амперной характеристикой почти не зависит от тока стабилитрона в пределах участка от  $I_{\text{ст} \min}$  до  $I_{\text{ст} \max}$ , то приращение входного напряжения  $\Delta U_{\text{вх}}$  равно приращению напряжения  $\Delta U_{R_6}$  на резисторе  $R_6$ .

Так как ток нагрузки  $I_{\text{н}} = U_{\text{н}} / R_{\text{н}} = U_{\text{ст}} / R_{\text{н}}$  остается при этом неизменным, то

$$\Delta U_{\text{вх}} = \Delta U_{R_6} = \Delta I_{\text{ст}} R_6, \quad (13.2)$$

т. е. при изменении входного напряжения на значение  $\Delta U_{\text{вх}}$  ток стабилитрона изменяется на значение  $\Delta U_{\text{вх}} / R_6$ .