

резистора нагрузки  $R_h$ . Следовательно,

$$I_{K\text{нас}} = I_{K\text{max}} = (E - U_{K\text{Эост}})/R_h \approx E/R_h$$

и

$$I_{6,\text{вкл}} \approx I_{K\text{max}}/B.$$

Две указанные рабочие точки характеризуют оба крайние состояния транзисторного ключа.

## ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ

**2.1.** Изобразить схемы включения транзистора ОБ для транзисторов типов  $p-n-p$  и  $n-p-n$ . Показать полярности питающих напряжений для случаев работы транзистора: а) в активном режиме; б) в режиме отсечки; в) в режиме насыщения; г) при инверсном включении. На обеих схемах показать направления токов эмиттера  $I_3$ , коллектора  $I_K$ , базы  $I_B$  для всех рассмотренных случаев.

### Решение

Схемы включения транзистора с общей базой, полярности питающих напряжений и направления токов для различных случаев работы транзистора показаны на рис. 2.9, а—г.

**2.2.** Транзистор типа  $p-n-p$  включен по схеме ОЭ (рис. 2.2, б). В каком режиме работает транзистор, если: а) напряжение база—эмиттер  $U_{B3} = -0,4$  В и напряжение коллектор—эмиттер  $U_{K3} = -0,3$  В; б) напряжение  $U_{B3} = -0,4$  В и напряжение  $U_{K3} = -10$  В; в) напряжение  $U_{B3} = 0,4$  В и напряжение  $U_{K3} = -10$  В?

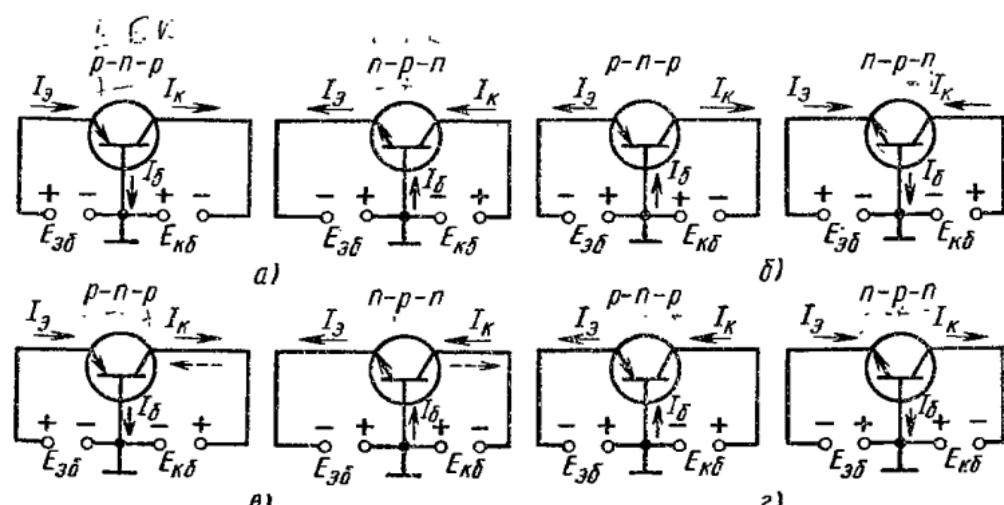


Рис. 2.9

## Решение

а) Транзистор работает в режиме насыщения, так как на эмиттерном переходе прямое напряжение ( $-0,4$  В) и на коллекторном переходе также прямое напряжение ( $0,1$  В).

б) Транзистор работает в активном режиме, поскольку на эмиттерном переходе прямое напряжение ( $-0,4$  В), а на коллекторном обратное напряжение ( $-9,6$  В).

в) На обоих переходах обратные напряжения (на эмиттерном  $-0,4$  В, на коллекторном  $-10,4$  В); следовательно, транзистор работает в режиме отсечки.

**2.3.** Транзистор типа *n-p-n* включен по схеме ОБ. Напряжение эмиттер-база  $U_{\text{ЭБ}} = -0,5$  В, напряжение коллектор-база  $U_{\text{КБ}} = 12$  В. Определить напряжение коллектор-эмиттер.

## Решение

Здесь

$$U_{\text{ЭБ}} + U_{\text{БК}} + U_{\text{КЭ}} = 0,$$

откуда

$$U_{\text{КЭ}} = 12 + 0,5 = 12,5 \text{ В.}$$

**2.4.** Транзистор типа *p-n-p* включен по схеме ОЭ. Напряжение база-эмиттер  $U_{\text{БЭ}} = -0,8$  В, напряжение коллектор-эмиттер  $U_{\text{КЭ}} = -10$  В. Определить напряжение коллектор-база.

## Решение

Здесь

$$U_{\text{ЭБ}} + U_{\text{БК}} + U_{\text{КЭ}} = 0;$$

следовательно,  $U_{\text{КБ}} = -10 + 0,8 = -9,2$  В.

**2.5.** В транзисторе *n-p-n* избыточная концентрация электронов на эмиттерном переходе равна  $10^{20} \text{ м}^{-3}$ . Площади переходов  $\Pi = 1 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2$  одинаковы. Построить график примерного распределения концентрации электронов в области базы и определить ток коллектора, если эффективная ширина базы равна  $4 \cdot 10^{-5} \text{ м}$  и при  $T = 300 \text{ К}$  подвижность электронов  $\mu_n = 0,39 \text{ м}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$ .

## Решение

Предположим, что ширина базы много меньше диффузионной длины электронов (неосновных носителей), концентрация акцепторных примесей в базе значительно ниже концентрации донорных примесей в эмиттере и коллекторе, в базовой области отсутствует рекомбинация носителей (распределение элек-

тронов в базе линейное), а концентрация неосновных носителей на коллекторном переходе равна нулю. Исходя из этих допущений, построим примерное распределение концентрации электронов в базе (рис. 2.10).

Плотность тока неосновных носителей заряда (электронов) в базе

$$j_n = eD_n \frac{dn_\vartheta}{dx}.$$

Коэффициент диффузии вычислим из соотношения Эйнштейна:

$$D_n/\mu_n = kT/e,$$

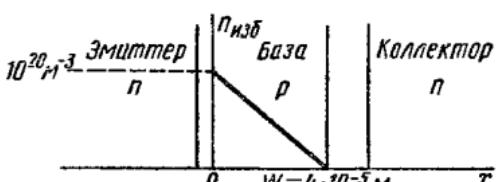


Рис. 2.10

откуда

$$D_n = kT\mu_n/e = 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 \cdot 0,39 / (1,602 \cdot 10^{-19}) = 1 \cdot 10^{-2} \text{ м}^2/\text{с}.$$

Определим градиент концентрации электронов в базе:

$$\frac{dn_\vartheta}{dx} = -\frac{10^{20}}{4 \cdot 10^{-5}} = -0,25 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-4}.$$

Принимая за положительное направление ток коллектора в активном режиме, имеем

$$I_K = -j_n \Pi = -eD_n \frac{dn_\vartheta}{dx} \Pi = \\ = 1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 1 \cdot 10^{-2} \cdot 0,25 \cdot 10^{25} \cdot 1 \cdot 10^{-6} = 4 \text{ мА.}$$

**2.6.** В *p-n-p*-транзисторе площади эмиттерного и коллекторного переходов одинаковы и равны  $1 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2$ , коэффициент диффузии дырок в базе  $D_p = 4,7 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2/\text{с}$ . При  $U_{KB} = -1 \text{ В}$  распределение концентрации дырок в базе имеет вид, показанный на рис. 2.11.

Требуется: а) пренебрегая токами утечки, определить ток эмиттера, обусловленный дырками; б) вычислить дифференциальное сопротивление между коллектором и базой при  $U_{KB} = -16 \text{ В}$ , если толщина обедненного носителями заряда слоя коллекторного перехода  $w_k = (1 + \sqrt{|U_{KB}|}) 10^{-6} \text{ м}$ . Предположить, что условия на переходе эмиттер–база не изменяются и соответствуют условиям, показанным на рис. 2.11.

### Решение

Плотность дырочного тока в базе

$$j_p = -eD_p \frac{dp_\vartheta}{dx};$$

дырочный ток эмиттера

$$I_p = -eD_p \frac{dp_\varnothing}{dx} \Pi.$$

Градиент концентрации дырок

$$\frac{dp_\varnothing}{dx} = -\frac{p_\varnothing}{w} = -\frac{2 \cdot 10^{20}}{2 \cdot 10^{-5}} = -1 \cdot 10^{25} \text{ дырок/м}^4.$$

Следовательно,

$$I_p = j_p \Pi = -eD_p \frac{dp_\varnothing}{dx} \Pi = 1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 47 \cdot 10^{-4} (10 \cdot 10^{25}) \cdot 10^{-6} = \\ = 7,5 \text{ мА.}$$

Ток коллектора

$$I_K = eD_p \Pi p_\varnothing / (w_{\text{полн}} - w_k) = eD_p \Pi p_\varnothing / w_\varnothing,$$

где  $w$  – эффективная ширина базы.

Следовательно,  $w_{\text{полн}} = w + w_k = 2 \cdot 10^{-5} + (1 + \sqrt{|U_{KB}|}) \cdot 10^{-6}$ ; при  $U_{KB} = -1$  В  $w_{\text{полн}} = 2 \cdot 10^{-5} + 2 \cdot 10^{-6} = 2,2 \cdot 10^{-5}$  м, тогда

$$I_K = \frac{eD_p \Pi p_\varnothing}{[w_{\text{полн}} - (1 + \sqrt{|U_{KB}|}) \cdot 10^{-6}] \cdot 10^{-6}}.$$

Продифференцируем это выражение по  $U_{KB}$ :

$$\left| \frac{dI_K}{dU_{KB}} \right| = \frac{eD_p \Pi p_\varnothing (|U_{KB}|^{-1/2}/2) \cdot 10^{-6}}{[w_{\text{полн}} - (1 + \sqrt{|U_{KB}|}) \cdot 10^{-6}]^2}.$$

При  $U_{KB} = -16$  В

$$\left| \frac{dI_K}{dU_{KB}} \right| = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 4,7 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{20} (16^{-1/2}/2) \cdot 10^{-6}}{[2,2 \cdot 10^{-5} - (1 + \sqrt{16}) \cdot 10^{-6}]^2} = \\ = \frac{1,88 \cdot 10^{-14}}{2,89 \cdot 10^{-10}} \text{ См.}$$

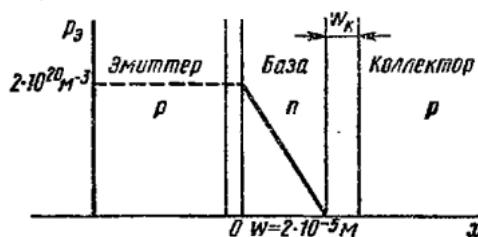


Рис. 2.11

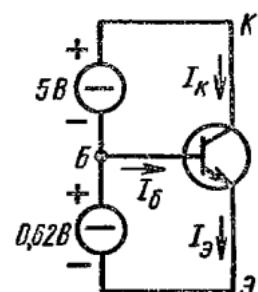


Рис. 2.12

## Дифференциальное сопротивление

$$r_k = \frac{dU_{kb}}{dI_{kb}} = \frac{2,89 \cdot 10^{-10}}{1,88 \cdot 10^{-14}} \cong 15,4 \text{ кОм.}$$

2.7. Транзистор, имеющий параметры  $\alpha = 0,995$ ,  $\alpha_I = 0,1$ ,  $I_{EBK} = 10^{-14} \text{ А}$ ,  $I_{KBB} = 10^{-13} \text{ А}$ , включен в схему, изображенную на рис. 2.12.

Определить напряжение коллектор–эмиттер  $U_{ke}$ , а также токи  $I_E$ ,  $I_K$ ,  $I_B$ .

### Решение

Напряжение коллектор–эмиттер найдем из выражения

$$U_{EB} + U_{BK} + U_{ke} = 0,$$

откуда

$$U_{ke} = 5 + 0,62 = 5,62 \text{ В.}$$

Определим ток коллектора:

$$I_K = \alpha I_{EBK} (e^{eU_{EB}/(kT)} - 1) - I_{KBB} (e^{eU_{BK}/(kT)} - 1).$$

Заметим, что в последнем слагаемом членом с экспоненциальным множителем можно пренебречь из-за большого отрицательного напряжения  $U_{BK}$ . Подставляя значения величин из условия задачи, получаем

$$\begin{aligned} I_K &= 0,995 \cdot 10^{-14} (e^{0,62/0,025} - 1) - 10^{-13} (e^{-5/0,026} - 1) = \\ &= 2,3 \cdot 10^{-4} \text{ А.} \end{aligned}$$

Определяем ток эмиттера по формуле

$$\begin{aligned} I_E &= I_{EBK} (e^{eU_{EB}/(kT)} - 1) - \alpha_I I_{KBB} (e^{eU_{BK}/(kT)} - 1) = \\ &= 10^{-14} (2,3 \cdot 10^{10}) - 10^{-14} = 2,3 \cdot 10^{-4} \text{ А.} \end{aligned}$$

Ток базы

$$I_B = -I_K + I_E = 0.$$

В действительности ток базы не равен нулю. Неточный результат получен из-за приближенного вычисления тока коллектора:

$$I_K = 0,995 \cdot 2,3 \cdot 10^{-14} \cdot 10^{10} = 2,3 \cdot 10^{-4} \text{ А.}$$

Следовательно, в действительности

$$I_B = -0,995 \cdot 2,3 \cdot 10^{-4} + 2,3 \cdot 10^{-4} = 1,15 \cdot 10^{-6} \text{ А.}$$

2.8. На рис. 2.13, а, б изображены входные и выходные характеристики транзистора в схеме ОЭ. Требуется построить ха-

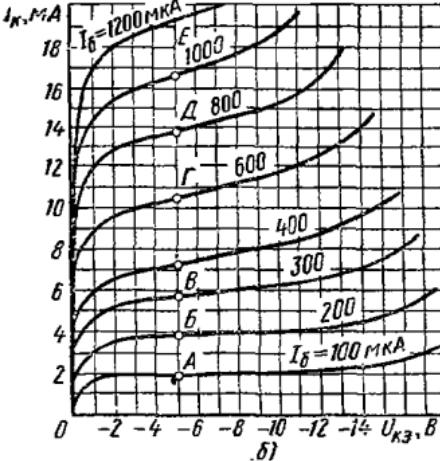
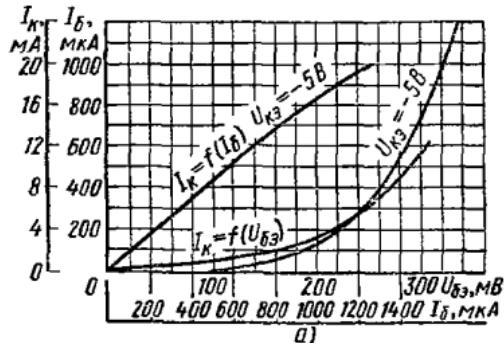


Рис. 2.13

рактеристику передачи тока  $I_K = f(I_B)$  при  $U_{КЭ} = -5$  В = const и характеристику передачи  $I_K = f(U_{БЭ})$  при  $U_{КЭ} = -5$  В = const.

### Решение

Первая кривая — зависимость  $I_K = f(I_B)$  при  $U_{КЭ} = -5$  В = const — строится по точкам А, Б, В, Г, Д, Е, которые являются точками пересечения вертикали для  $U_{КЭ} = -5$  В с выходными характеристиками для разных токов базы  $I_B$ . Эту кривую можно построить на графике входной характеристики, если по оси ординат отложить значения  $I_K$ , а по оси абсцисс — значения  $I_B$  (рис. 2.13, а).

Вторая кривая строится на основе входной и выходной характеристик. Например, при напряжении коллектор — эмиттер  $U_{КЭ} = -5$  В ток базы  $I_B = 200$  мкА соответствует на входной характеристике напряжению  $U_{БЭ} = 225$  мВ, а на выходной — току  $I_K = 3,9$  мА. Поэтому в системе координат  $I_K - U_{БЭ}$  наносим точку с этими координатами (3,9 мА; 225 мВ). Аналогично находим другие точки, по которым строим кривую.

Для удобства можно составить таблицу (для  $U_{КЭ} = -5$  В):

$I_B$ , мкА	100	200	300	400	600
$U_{БЭ}$ , мВ	180	225	245	265	288
$I_K$ , мА	2,0	3,9	5,7	7,4	10,5
Точки	А	Б	В	Г	Д

Из построенных характеристик передачи (рис. 2.13, а) отчетливо видно, что кривая  $I_K = f(I_B)$  близка к линейной, а кривая  $I_K = f(U_{БЭ})$  в нижней части резко нелинейна.

**2.9.** Пользуясь семействами входных и выходных характеристик транзистора для схемы ОЭ (рис. 2.13, а, б), построить входные и выходные характеристики для схемы ОК.

**2.10.** Пользуясь семействами входных и выходных характеристик для схемы ОЭ (рис. 2.13, а, б), построить входные и выходные характеристики для схемы ОБ.

**2.11.** Транзистор *p-n-p* включен в схему с общей базой. Показать, что дифференциальное сопротивление эмиттера можно приближенно вычислить по формуле  $r_3 \approx kT/(eI_3)$ , где  $I_3$  — ток эмиттера. Вычислите  $r_3$  при  $T = 300$  К, если  $I_3 = 2$  мА.

### Решение

Так как на эмиттерный переход подано прямое напряжение, то ток эмиттера может быть определен следующим образом:

$$I_3 = I_{3B0} (e^{eU_{3B}/(kT)} - 1),$$

где  $I_{3B0}$  — обратный ток.

Тогда

$$r_3 = \frac{dU_{3B}}{dI_3} \Big|_{U_{3B} = \text{const}} = \frac{kT}{e(I_3 + I_{3B0})},$$

но

$$I_3 \gg I_{3B0} \text{ и } r_3 \approx kT/(eI_3) \approx \varphi_T/I_3.$$

При  $I_3 = 2$  мА и  $T = 300$  К

$$r_3 = 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 / (1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^{-3}) = 13 \text{ Ом.}$$

**2.12.** Пользуясь схемой замещения транзистора, включенного по схеме ОБ (рис. 2.14, а), установить зависимость между собственными параметрами и параметрами системы *h*.

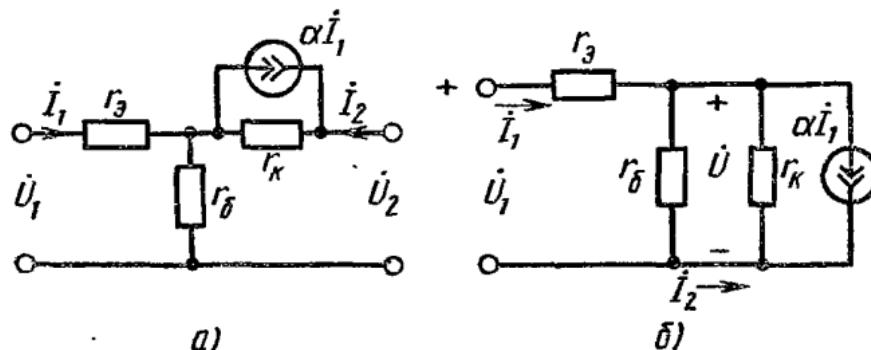


Рис. 2.14

# Решение

## Параметры

$$h_{116} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0} \quad \text{и} \quad h_{216} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0}$$

определяются в режиме короткого замыкания на выходе для переменного тока. Поэтому для нахождения этих параметров преобразуем схему на рис. 2.14, а в схему, изображенную на рис. 2.14, б. Применив к этой схеме уравнения Кирхгофа, найдем напряжение на входе:

$$\dot{U}_1 = r_3 \dot{I}_1 + \frac{(1-\alpha) I_1 r_6 r_k}{r_6 + r_k}.$$

Следовательно, входное сопротивление транзистора при коротком замыкании на выходе для переменного тока

$$h_{116} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = r_3 + \frac{(1-\alpha) r_6 r_k}{r_6 + r_k}.$$

Это точное выражение можно упростить. Учитывая, что  $r_k \gg r_6$ , можно записать:  $h_{116} \approx r_3 + r_6(1-\alpha)$ .

Из схемы на рис. 2.14, б видно, что

$$\dot{I}_2 + \alpha \dot{I}_1 = \dot{U}/r_k, \quad \text{но} \quad \dot{U} = \frac{(1-\alpha) \dot{I}_1 r_k r_6}{r_6 + r_k}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \dot{I}_2 &= -\alpha \dot{I}_1 - \frac{(1-\alpha) \dot{I}_1 r_6}{r_6 + r_k} = -\dot{I}_1 \left( \frac{\alpha r_6 + \alpha r_k + r_6 - \alpha r_6}{r_6 + r_k} \right) = \\ &= -\dot{I}_1 \left( \frac{\alpha r_k + r_6}{r_6 + r_k} \right), \end{aligned}$$

откуда

$$h_{216} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0} = - \frac{r_6 + \alpha r_k}{r_6 + r_k}.$$

Разделив числитель и знаменатель почленно на  $r_k$ , получим

$$h_{216} = -(r_6/r_k + \alpha)/(1 + r_6/r_k).$$

Так как  $\alpha \approx 1$ ,  $r_6/r_k \ll 1$ , то  $h_{216} \approx -\alpha$ .

Параметры  $h_{126}$  и  $h_{226}$  определяются в режиме холостого хода входной цепи для переменного тока (при разомкнутых входных зажимах). При этом зависимый генератор тока выключается. Нетрудно заметить, что в этом случае  $h_{126} = -r_6/(r_6 + r_k)$  и  $h_{226} = 1/(r_6 + r_k)$ .

**2.13.** Установить связь между  $z$ -параметрами и  $y$ -параметрами транзистора.

### Решение

Уравнения для системы  $z$ -параметров имеют вид

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= z_{11}\dot{I}_1 + z_{12}\dot{I}_2, \\ \dot{U}_2 &= z_{21}\dot{I}_1 + z_{22}\dot{I}_2.\end{aligned}$$

Уравнения для системы  $y$ -параметров таковы:

$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= y_{11}\dot{U}_1 + y_{12}\dot{U}_2, \\ \dot{I}_2 &= y_{21}\dot{U}_1 + y_{22}\dot{U}_2.\end{aligned}$$

Переход от одной системы параметров к другой удобно осуществлять с помощью определителей. Решая уравнения первой системы относительно  $\dot{I}_1$  и  $\dot{I}_2$ , получаем

$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{U}_1 & z_{12} \\ \dot{U}_2 & z_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{vmatrix}} = \frac{z_{22}\dot{U}_1 - z_{21}\dot{U}_2}{z_{11}z_{22} - z_{21}z_{12}} = \frac{z_{22}}{\Delta z}\dot{U}_1 - \frac{z_{21}}{\Delta z}\dot{U}_2; \\ \dot{I}_2 &= \frac{\begin{vmatrix} z_{11} & \dot{U}_1 \\ z_{21} & \dot{U}_2 \end{vmatrix}}{\Delta z} = -\frac{z_{21}}{\Delta z}\dot{U}_1 - \frac{z_{11}}{\Delta z}\dot{U}_2,\end{aligned}$$

где  $\Delta z = z_{11}z_{22} - z_{12}z_{21}$  — детерминант матрицы. Сопоставляя коэффициенты перед  $\dot{U}_1$  и  $\dot{U}_2$  из уравнения второй системы с соответствующими коэффициентами из уравнений первой системы, выведем искомые соотношения:

$$y_{11} = z_{22}/\Delta z; \quad y_{12} = -z_{12}/\Delta z; \quad y_{21} = -z_{21}/\Delta z; \quad y_{22} = z_{11}/\Delta z.$$

**2.14.** Выразить параметры транзистора  $h_{123}$  и  $h_{113}$  в схеме ОЭ через  $h$ -параметры транзистора в схеме ОБ.

### Решение

Схема замещения транзистора с общей базой изображена на рис. 2.15, а. Если данный транзистор включить по способу ОЭ, то схема замещения примет вид, показанный на рис. 2.15, б. По определению,

$$h_{123} = \left. \frac{\dot{U}_{63}}{\dot{U}_{k3}} \right|_{I_6=0} = - \left. \frac{\dot{U}_{k6} + \dot{U}_{k3}}{\dot{U}_{k3}} \right|_{I_6=0} = \left( 1 - \left. \frac{\dot{U}_{k6}}{\dot{U}_{k3}} \right|_{I_6=0} \right),$$

если  $\dot{I}_6 = 0$ , то  $\dot{I}_K = -\dot{I}_3$ , и ток (рис. 2.15, а)  $I = -(1 + h_{216})\dot{I}_3$ . Так как  $h_{226}$  является проводимостью, то  $\dot{I} = h_{226}\dot{U}_{K6} = -(1 + h_{216})\dot{I}_3$ .

Используя второй закон Кирхгофа, для выходного контура на рис. 2.15, б можно написать

$$h_{116}\dot{I}_3 + h_{216}\dot{U}_{K6} - \dot{U}_{K6} + \dot{U}_{K3} = 0.$$

Комбинируя два последних выражения, получаем

$$-\frac{h_{116}h_{226}}{1 + h_{216}}\dot{U}_{K6} + h_{216}\dot{U}_{K6} - \dot{U}_{K6} + \dot{U}_{K3} = 0$$

или

$$\dot{U}_{K6}/\dot{U}_{K3} = \frac{1 + h_{216}}{h_{116}h_{226} + (1 - h_{126})(1 + h_{216})}.$$

Следовательно,

$$h_{213} = 1 - \frac{\dot{U}_{K6}}{\dot{U}_{K3}} = \frac{h_{116}h_{226} - (1 + h_{216})h_{126}}{h_{116}h_{226} + (1 - h_{126})(1 + h_{216})}.$$

Поскольку  $h_{126} \ll 1$  и  $h_{226}h_{116} \ll 1 + h_{216}$ , эта формула упрощается:

$$h_{213} \cong \frac{h_{116}h_{226}}{1 + h_{216}} - h_{126}.$$

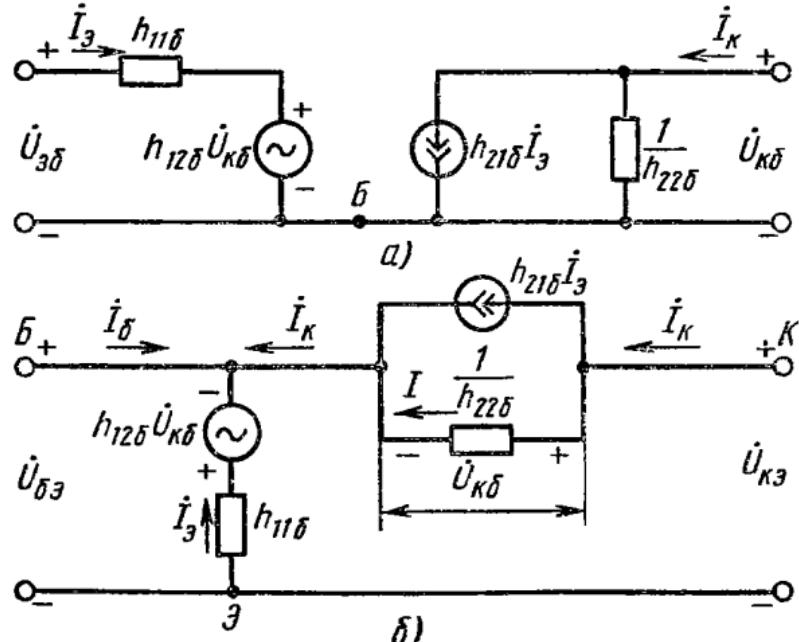


Рис. 2.15

По определению,  $h_{113} = \left. \frac{\dot{U}_{63}}{\dot{I}_6} \right|_{\dot{U}_{K3}=0}$ , т. е. данный параметр

определяется в режиме короткого замыкания на выходе. Замкнув выходные зажимы в схеме на рис. 2.15, а, получим схему, изображенную на рис. 2.16. Отметим, что в этом случае  $\dot{U}_{K6} = -\dot{U}_{63}$ .

Применив второй закон Кирхгофа для входного контура, получим  $\dot{U}_{K6} - h_{116}\dot{I}_3 - h_{126}\dot{U}_{K6} = 0$ . Комбинируя два последних выражения, получаем

$$\dot{I}_3 = \frac{1 - h_{216}}{h_{116}} \dot{U}_{K6}.$$

Применяя первый закон Кирхгофа для узла  $B$ , получаем

$$\dot{I}_6 + \dot{I}_3 + h_{216}\dot{I}_3 - h_{226}\dot{U}_{63} = 0$$

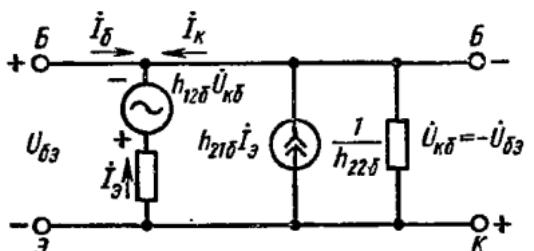


Рис. 2.16

или

$$\dot{I}_6 = (1 + h_{216}) \frac{1 - h_{216}}{h_{116}} \dot{U}_{63} + h_{226} \dot{U}_{63}.$$

Следовательно,

$$h_{113} = \frac{\dot{U}_{63}}{\dot{I}_6} = \frac{h_{116}}{h_{116}h_{226} + (1 - h_{126})(1 + h_{216})}.$$

Это выражение является точным.

Так как  $h_{126} \ll 1$  и  $h_{226}h_{116} \ll 1 + h_{216}$ , то выражение приводится к виду

$$h_{113} \approx h_{116}/(1 + h_{216}).$$

**2.15.** Определить, являются ли совместимыми типовые значения параметров некоторого транзистора, включенного по схеме ОБ:  $h_{116} = 30 \text{ Ом}$ ;  $h_{126} = 4 \cdot 10^{-3}$ ;  $h_{216} = -0,97$ ;  $h_{226} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ См}$ . Параметры заданы для рабочей точки:  $U_{K6} = -5 \text{ В}$ ;  $I_3 = 1 \text{ мА}$ .

### Решение

Необходимость предварительной проверки совместимости всех четырех  $h$ -параметров вызвана тем, что они характеризуют один и тот же транзистор и поэтому между ними существуют вполне определенные соотношения. В справочниках же даются усредненные значения параметров, которые могут этим

соотношениям не удовлетворять. Иначе говоря, приняв для расчета приводимые в справочниках типовые значения параметров, можно получить абсурдные результаты.

Проверку совместимости параметров транзистора производят, вычисляя с помощью этих параметров значения сопротивлений Т-образной схемы замещения. В качестве критерия совместимости принимают положение о том, что все три сопротивления Т-образной схемы замещения с одним зависимым генератором должны быть положительны.

Найдем собственные параметры транзистора по формулам

$$\alpha = -h_{216} = 0,97;$$

$$r_6 \approx \frac{h_{126}}{h_{226}} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-6}} = 4000 \text{ Ом};$$

$$r_3 = h_{116} - h_{216} \left( \frac{1 + h_{216}}{h_{226}} \right) = h_{116} - r_6(1 - \alpha) = 30 - 4000(1 - 0,97) = \\ = -90 \text{ Ом};$$

$$r_k = \frac{1}{h_{226}} - r_6 \cong \frac{1}{h_{226}} = \frac{1}{10^{-6}} = 1 \text{ МОм}.$$

Поскольку значение параметра  $r_3$  получилось отрицательным, приведенные в условии задачи значения параметров являются несовместимыми. Отрицательное значение сопротивления  $r_3$  обусловлено слишком большим значением  $r_6$ , а последнее – слишком значением параметра  $h_{126}$ .

При несовместимости параметров в качестве исходных данных при расчете принимают три каких-либо  $h$ -параметра из четырех, имеющихся в справочнике, а четвертый определяют с учетом выбранных значений трех остальных, задавшись дополнительно значением одного из сопротивлений схемы замещения транзистора. Например, в рассматриваемом случае принимаем  $h_{116} = 30 \text{ Ом}$ ;  $h_{216} = -0,97$ ;  $h_{226} = 1 \text{ мкСм}$  и полагаем, что значение сопротивления эмиттера  $r_3$  в схеме замещения транзистора при  $U_{KB} = -5 \text{ В}$  и  $I_E = 1 \text{ мА}$  составляет 26 Ом.

Полагая  $r_3 = 26 \text{ Ом}$  и  $\alpha = |h_{216}|$ , находим  $r_6$  по формуле

$$r_6 = \frac{h_{116} - r_3}{1 + |h_{216}|} = \frac{30 - 26}{1 - 0,97} = 133 \text{ Ом}.$$

Теперь находим параметр  $h_{126}$ :

$$h_{126} = r_6 h_{226} = 133 \cdot 10^{-6} = 0,133 \cdot 10^{-3}.$$

**2.16.** По входным характеристикам транзистора в схеме Б (рис. 2.4, а) в рабочей точке с напряжением эмиттер – база  $U_{\text{ЭБ}} = 0,62$  В и напряжением коллектор – база  $U_{\text{КБ}} = -5$  В определить параметры  $h_{116}$  и  $h_{126}$ .

*Ответ:*  $h_{116} = 15$  Ом,  $h_{126} = 1,4 \cdot 10^{-3}$ .

**2.17.** По выходным характеристикам транзистора в схеме ОЭ (рис. 2.13, б) в рабочей точке с напряжением коллектор – эмиттер  $U_{\text{КЭ}} = -8$  В и током базы  $I_B = 400$  мкА определить параметры  $h_{213}$  и  $h_{223}$ .

*Ответ:*  $h_{213} = 17$ ,  $h_{223} = 2 \cdot 10^{-4}$  См.

**2.18.** По выходным характеристикам транзистора в схеме ОБ (рис. 2.4, б) в рабочей точке с напряжением коллектор – база  $U_{\text{КБ}} = -6$  В и током эмиттера  $I_E = 3$  мА определить параметры  $h_{216}$ ,  $h_{226}$ .

*Ответ:*  $h_{216} = -0,98$ ,  $h_{226} = 40$  мкСм.

### Аналитический расчет рабочего режима

**(2.19).** В цепи, изображенной на рис. 2.17, а,  $E_K = -10$  В,  $R_H = 2$  кОм,  $R_3 = 1$  кОм. Определить входное сопротивление цепи, если коэффициент передачи тока базы транзистора  $\beta = 50$ .

### Решение

Входное сопротивление  $R_{\text{вх}} = \dot{U}_6 / \dot{I}_6$ . Так как ввиду малости можно пренебречь падением напряжения на эмиттерном переходе, то  $\dot{U}_6 \approx -I_3 R_3$ , а  $I_3 = -\dot{I}_6 (\beta + 1)$ . Следовательно,  $R_{\text{вх}} = \dot{I}_6 (\beta + 1) R_3 / \dot{I}_6 = 1 (50 + 1) = 51$  кОм. Это примерное значение входного сопротивления получено без учета сопротивления эмиттера  $r_3$  и сопротивления базы  $r_6$ . Если учесть эти сопротивления, то формула для входного сопротивления будет иметь вид  $R_{\text{вх}} = (r_3 + R_3)(\beta + 1) + r_6$ . На практике  $r_3 \ll R_3$  и  $r_6 \ll R_3(\beta + 1)$ , поэтому приближенно можно считать, что  $R_{\text{вх}} \cong R_3(\beta + 1)$ .

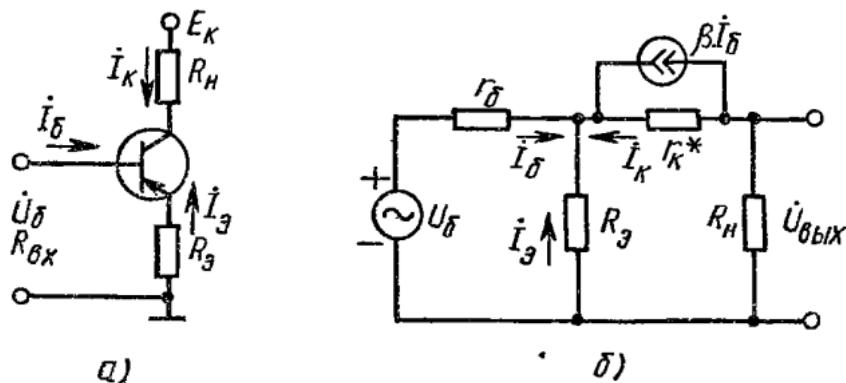


Рис. 2.17

Здесь не было учтено также влияние сопротивления  $r_k^*$ . Схема замещения, учитывая это влияние, показана на рис. 2.17, б. Предположим, что  $r_k^* = \infty$  и генератор тока  $\beta i_6$  отсутствует. Тогда ток коллектора  $i_k$  равен нулю и входной ток базы  $i_b$  определяется только  $r_b$  и  $R_s$ . В таком случае  $R_{bx} = r_b + R_s$ .

Теперь допустим, что сопротивление  $r_k^*$  бесконечно, но имеется генератор тока  $\beta i_6$ . Следовательно, источник  $U_b$  вызывает ток  $i_b$ , а источник  $\beta i_6$  будет вызывать ток коллектора  $i_k = \beta i_6$ . Эти токи вызывают на сопротивлении  $R_s$  падение напряжения  $R_s(i_b + \beta i_6)$ . Из анализа схемы следует, что

$$i_b = \frac{U_b - R_s(\beta + 1)i_b}{r_b}.$$

Решив это уравнение относительно  $i_b$ , получим

$$i_b = \frac{U_b}{r_b + R_s(\beta + 1)}.$$

Тогда входное сопротивление

$$R_{bx} = U_b/i_b = r_b + R_s(\beta + 1).$$

Будем считать, что сопротивление  $r_k^*$  конечно. При уменьшении  $r_k^*$  все большая часть тока  $\beta i_6$  будет проходить через это сопротивление, вместо того чтобы идти к коллекторным выводам и создавать ток коллектора. Следовательно, падение напряжения на резисторе  $R_s$  будет меньше и входное сопротивление будет уменьшаться. Проанализируем это явление, заменив в схеме на рис. 2.17, б генератор тока генератором напряжения. Используя метод эквивалентного генератора, получим схему, показанную на рис. 2.18. Для контуров можно записать:

$$\begin{aligned} U_b &= (r_b + R_s)i_b + R_s i_k; \\ 0 &= (R_s - \beta r_k^*)i_b + (R_s + r_k^* + R_H)i_k. \end{aligned}$$

Решим эти уравнения относительно  $i_b$ :

$$\begin{aligned} i_b &= \frac{\begin{vmatrix} U_b & R_s \\ 0 & R_s + r_k^* + R_H \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} r_b + R_s & R_s \\ R_s - \beta r_k^* & R_s + r_k^* + R_H \end{vmatrix}} = \\ &= \frac{U_b(R_s + r_k^* + R_H)}{(r_b + R_s)(R_s + r_k^* + R_H) - R_s(R_s - \beta r_k^*)}. \end{aligned}$$

Преобразуем знаменатель дроби:

$$r_b(R_s + r_k^* + R_H) + R_s^2 + R_s r_k^* + R_s R_H - R_s^2 + R_s \beta r_k^*$$

или

$$r_6(R_3 + r_k^* + R_h) + R_3[r_k^*(\beta + 1) + R_h].$$

Если числитель и знаменатель уравнения для  $\dot{I}_B$  разделить на  $R_3 + r_k^* + R_h$ , то можно переписать это уравнение в виде  $\dot{I}_6 = U_B/R_{bx}$ , где  $R_{bx}$  – выходное сопротивление. Следовательно, входное сопротивление

$$R_{bx} = r_6 + \frac{R_3[r_k^*(\beta + 1) + R_h]}{R_3 + r_k^* + R_h}.$$

Разделив числитель и знаменатель на  $r_k^*$ , получим

$$R_{bx} = r_6 + \frac{R_3[(\beta + 1) + R_h/r_k^*]}{1 + (R_3 + R_h)/r_k^*}.$$

Получено точное выражение для входного сопротивления. Из этого выражения можно выяснить роль сопротивления  $r_k^*$ . Если  $(R_3 + R_h)/r_k^* \ll 1$ , то  $R_h/r_k^* \ll 1$  и тогда уравнение принимает вид  $R_{bx} = r_6 + R_3(\beta + 1)$ .

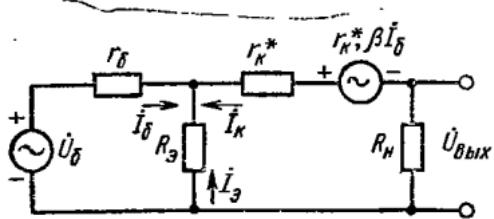


Рис. 2.18

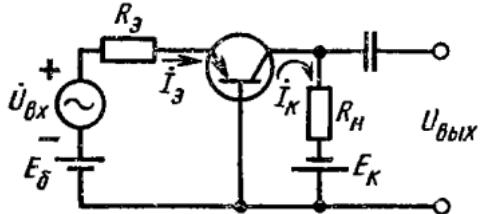


Рис. 2.19

- 2.20. Данна схема, изображенная на рис. 2.19. Известно, что транзистор работает в активном режиме. Предполагая, что сопротивление резистора  $R_3$  достаточно велико по сравнению с сопротивлением эмиттерного перехода и что сопротивление коллекторного перехода  $r_k \gg R_h$ , найти коэффициент усиления по напряжению  $K_U$ .

### Решение

Выходное напряжение

$$\dot{U}_{\text{вых}} = -\dot{I}_K R_h.$$

Пренебрегая падением напряжения на эмиттерном переходе, можно написать

$$\dot{I}_3 = \dot{U}_{\text{bx}}/R_3.$$

Пренебрегая обратным током коллектора  $I_{KBO}$ , найдем ток коллектора:

$$\dot{I}_k = -\alpha \dot{I}_3.$$

Следовательно,

$$\dot{U}_{\text{вых}} = \alpha \dot{I}_3 R_H = \alpha \dot{U}_{\text{вх}} R_H / R_3.$$

Коэффициент усиления по напряжению

$$K_{\dot{U}} = \dot{U}_{\text{вых}} / \dot{U}_{\text{вх}} = \alpha R_H / R_3.$$

**2.21** В схеме на рис. 2.20  $R_3 = 5 \text{ кОм}$ ,  $R_H = 10 \text{ кОм}$ ,  $E_3 = 10 \text{ В}$ ,  $E_K = 30 \text{ В}$ . Определить напряжение коллектор – база  $U_{\text{КБ}}$ .

### Решение

Значения коэффициента передачи тока эмиттера  $\alpha$  и обратного тока коллектора не приведены, чтобы читатель привык

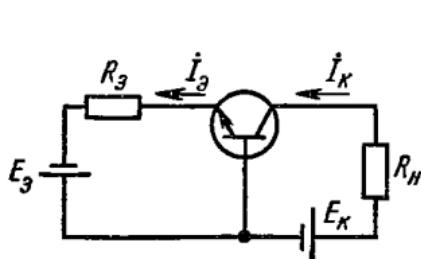


Рис. 2.20

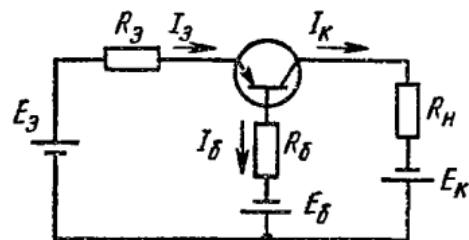


Рис. 2.21

делать самостоятельно допустимые приближения. Если температура, при которой работает транзистор, невелика, то можно считать, что  $I_{\text{КБ}0} \approx 0$ . Коэффициент передачи тока эмиттера  $\alpha$  принимаем равным единице. Тогда, пренебрегая падением напряжения на эмиттерном переходе, можно записать  $I_3 = E_3 / R_3 = 10 / (5 \cdot 10^3) = 2 \text{ мА}$ , а ток коллектора  $I_K \approx \alpha I_3 \approx I_3 = 2 \text{ мА}$ . Следовательно,

$$U_{\text{КБ}} = E_K - I_K R_H = 30 - 2 \cdot 10 = 10 \text{ В.}$$

**2.22.** В схеме на рис. 2.21  $E_3 = 2 \text{ В}$ ,  $R_3 = 2 \text{ кОм}$ ,  $R_6 = 15 \text{ кОм}$ ,  $E_b = 3 \text{ В}$ ,  $R_H = 4 \text{ кОм}$ ,  $E_K = 16 \text{ В}$ . Транзистор имеет параметры:  $\alpha = 0,98$ ;  $I_{\text{КБ}0} = 10 \text{ мкА}$ . Определить ток коллектора.

### Решение

Используя второй закон Кирхгофа для входной цепи (эмиттер – база) и пренебрегая падением напряжения  $U_{\text{БЭ}}$  на эмиттерном переходе, запишем

$$E_3 + E_b = I_3 R_3 + I_B R_6.$$

Ток базы

$$I_B = I_3 (1 - \alpha) - I_{\text{КБ}0};$$

следовательно,

$$E_3 + E_6 = I_3 R_3 + [I_3(1 - \alpha) - I_{KB0}] R_6,$$

откуда

$$I_3 = \frac{E_3 + E_6 + I_{KB0}R_6}{R_3 + R_6(1 - \alpha)} = \frac{2 + 3 + 0,01 \cdot 15}{2 + 15(1 - 0,98)} = 2,4 \text{ мА.}$$

Найдем ток коллектора:

$$I_K = \alpha I_3 + I_{KB0} = 0,98 \cdot 2,4 \cdot 10^{-3} + 10 \cdot 10^{-6} \cong 2,36 \text{ мА.}$$

**2.23.** Данна схема, изображенная на рис. 2.22. Доказать, что ток коллектора в этой схеме может быть вычислен по следующей приближенной формуле:

$$I_K \approx \beta \frac{(E_k + I_{KB0}R_6)}{(R_6 + \beta R_h)}.$$

### Решение

Здесь

$$I_K = \beta I_B + I_{KB0}(\beta + 1); \quad U_{K3} \cong I_B R_6; \quad U_{K3} = E_k - (I_B + I_K) R_h.$$

Из двух последних выражений получим

$$I_B R_6 = E_k - (I_B + I_K) R_h,$$

откуда

$$I_B = \frac{E_k - I_K R_h}{R_6 + R_h}.$$

Подставив это уравнение в выражение для  $I_K$ , получим

$$I_K = \beta \frac{E_k - I_K R_h}{R_6 + R_h} + I_{KB0}(\beta + 1),$$

откуда

$$I_K = \frac{\beta E_k + I_{KB0}(\beta + 1)(R_6 + R_h)}{R_6 + R_h(\beta + 1)}.$$

Учитывая, что  $\beta \gg 1$  и  $\beta + 1 \approx \beta$ , получаем

$$I_K \approx \beta \frac{E_k + I_{KB0}(R_h + R_6)}{R_6 + \beta R_h}.$$

Так как обычно  $R_6 \gg R_h$ , то

$$I_K \approx \beta \frac{E_k + I_{KB0}R_6}{R_6 + \beta R_h}.$$

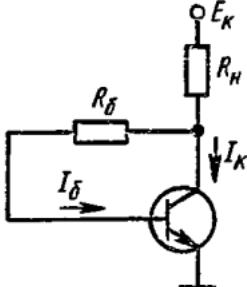


Рис. 2.22

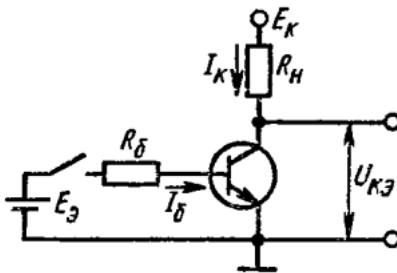


Рис. 2.23

**2.24.** В схеме, изображенной на рис. 2.23, используется транзистор с коэффициентом передачи тока базы  $\beta = 50$  и обратным током коллекторного перехода  $I_{KБ0} = 10 \text{ мкА}$ . Известно, что  $R_b = 10 \text{ кОм}$ ,  $E_s = 1 \text{ В}$ ,  $R_h = 5 \text{ кОм}$ ,  $E_k = 20 \text{ В}$ . Определить напряжение коллектор–эмиттер при разомкнутом и замкнутом ключе, считая, что коэффициент  $\beta$  неизменен.

### Решение

При разомкнутом ключе ток базы  $I_B = 0$  и в идеальном транзисторе ток коллектора  $I_K = \beta I_B + I_{KБ0}(\beta + 1) = = 10 \cdot 10^{-6} \cdot 51 = 0,51 \text{ мА}$ ;  $U_{KЭ} = E_k - I_K R_h = 20 - 0,51 \cdot 5 = = 17,5 \text{ В}$ .

Пренебрегая падением напряжения на эмиттерном переходе, находим ток базы при замкнутом ключе:

$$I_B \approx E_s / R_b = 1 / (10 \cdot 10^3) = 100 \text{ мкА.}$$

Если считать, что сохраняется активный режим, то ток коллектора  $I_K = \beta I_B + I_{KБ0}(\beta + 1) = 50 \cdot 10^{-4} + 51 \cdot 10^{-5} = 5,51 \text{ мА}$  и напряжение коллектор–эмиттер

$$U_{KЭ} = E_k - I_K R_h = 20 - 5,51 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^3 = -7,5 \text{ В.}$$

Этот результат означает, что транзистор работает в режиме насыщения, так как на эмиттерном и на коллекторном переходах существуют прямые напряжения. Но в режиме насыщения ток коллектора не может быть больше значения  $I_{K\max} \approx E_k / R_h = 4 \text{ мА}$ . При этом напряжение коллектор–эмиттер  $U_{KЭ} \approx 0$ . Таким образом, при замкнутом ключе  $U_{KЭ} \approx 0$ .

**2.25.** Транзистор используется в схеме, показанной на рис. 2.24. Данные схемы:  $E_k = -28 \text{ В}$ ,  $R_b = 15 \text{ кОм}$ ,  $R_s = 1 \text{ кОм}$ ,  $R_h = 2 \text{ кОм}$ . Определить, при каком минимальном входном напряжении транзистор будет работать в режиме насыщения. Принять, что на границе режима насыщения  $\beta = 9$ .

## Решение

В режиме насыщения напряжения  $U_{\text{КЭ}} \approx 0$ . Входное напряжение

$$U_{\text{вх}} = -I_{\text{Э}}R_3 - I_{\text{Б}}R_6.$$

Напряжение коллекторного источника питания

$$E_{\text{к}} = -I_{\text{Э}}R_3 - I_{\text{К}}R_{\text{н}}.$$

Ток эмиттера

$$I_{\text{Э}} \approx I_{\text{Б}}(\beta + 1).$$

Ток коллектора

$$I_{\text{К}} \approx \beta I_{\text{Б}}.$$

Следовательно, входное напряжение

$$U_{\text{вх}} = -[I_{\text{Б}}(\beta + 1)R_3 + I_{\text{Б}}R_6] = -I_{\text{Б}}[R_3(\beta + 1) + R_6].$$

Если напряжение источника питания

$$E_{\text{к}} = -I_{\text{Б}}(\beta + 1)R_3 + I_{\text{Б}}\beta R_{\text{н}} = -I_{\text{Б}}[R_3(\beta + 1) + \beta R_{\text{н}}],$$

то ток базы

$$I_{\text{Б}} = \frac{-E_{\text{к}}}{R_3(\beta + 1) + \beta R_{\text{н}}} = \frac{28}{10^3(9 + 1) + 9 \cdot 2 \cdot 10^3} = 1 \text{ мА.}$$

Таким образом, окончательно получим  $U_{\text{вх}} = -1[1(9 + 1) + 15] = -25$  В.

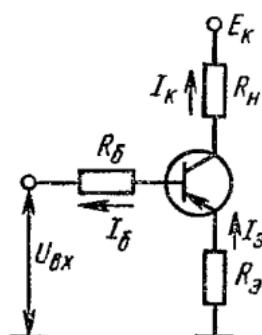


Рис. 2.24

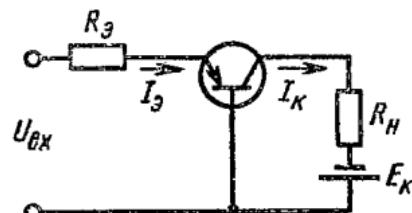


Рис. 2.25

**2.26.** В схеме на рис. 2.25 используется транзистор с коэффициентом передачи тока эмиттера  $\alpha = 0,99$  и обратным током коллектора  $I_{\text{КБ0}} = 10 \text{ мкА}$ . Данные схемы:  $R_3 = 3 \text{ кОм}$ ,  $R_{\text{н}} = 2 \text{ кОм}$ ,  $E_{\text{к}} = 20 \text{ В}$ . Определить, при каком минимальном значении входного напряжения транзистор будет работать в режиме насыщения.

### Решение

Транзистор будет работать в режиме насыщения, если напряжение коллектор – база  $U_{KB} = 0$ . Напряжение

$$U_{KB} = -E_k + I_K R_h.$$

Приравняв это напряжение нулю, найдем коллекторный ток:

$$I_K = E_k / R_h = 20 / (2 \cdot 10^3) = 10 \text{ мА.}$$

Из уравнения  $I_K = \alpha I_\beta + I_{KB0}$  найдем, что

$$I_\beta = (I_K - I_{KB0}) / \alpha = (10 \cdot 10^{-3} - 10 \cdot 10^{-6}) / 0,99 = 10 \text{ мА.}$$

Пренебрегая падением напряжения на эмиттерном переходе, найдем искомое напряжение:

$$U_{bx} \approx I_\beta R_\beta = 10 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^3 = 30 \text{ В.}$$

**2.27.** В схеме на рис. 2.26 ( $R_6 = 50 \text{ кОм}$ ,  $R_h = 10 \text{ кОм}$ ,  $E_k = 24 \text{ В}$ ) используется транзистор с коэффициентом передачи тока базы  $\beta = 19$ . Определить напряжение коллектор – эмиттер.

### Решение

Пренебрегая током  $I_{KB0}$ , имеем

$$U_{KE} = E_k - I_\beta R_h = E_k - I_B (\beta + 1) R_h = E_k - U_{KE} (\beta + 1) R_h / R_6,$$

откуда

$$U_{KE} = \frac{E_k}{1 + (R_h / R_6)(\beta + 1)} = \frac{24}{1 + \left(\frac{10 \cdot 10^3}{50 \cdot 10^3}\right)(19 + 1)} = 4,8 \text{ В.}$$

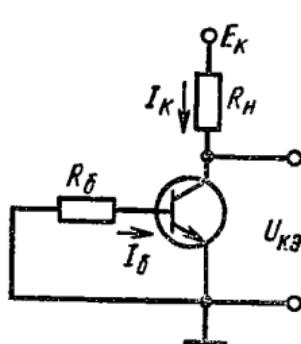


Рис. 2.26

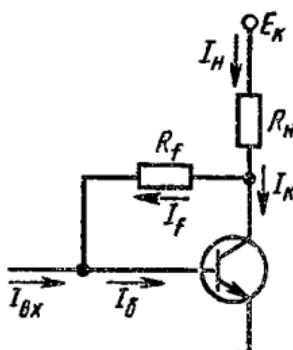


Рис. 2.27

**2.28.** Транзистор, работающий в активном режиме, используется в схеме на рис. 2.27. Найти коэффициент усиления по току  $K_I = \Delta I_h / \Delta I_{bx}$ .

# Решение

Здесь

$$I_6 = I_{\text{вх}} + I_f, \quad (1)$$

$$I_n = I_f + I_k, \quad (2)$$

$$E_k = I_f R_f + I_n R_n, \quad (3)$$

$$I_k = \beta I_6. \quad (4)$$

Подставив (4) в (2), получим

$$I_n = I_f + \beta I_6. \quad (5)$$

Перепишем соотношения (1), (5) и (3) в виде, удобном для решения с помощью определителей:

$$I_{\text{вх}} = I_f - I_6 + 0, \quad (1a)$$

$$0 = I_f + \beta I_6 - I_n, \quad (5a)$$

$$E_k = R_f I_f + 0 + R_n I_n, \quad (3a)$$

откуда

$$I_k = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & -I_n \\ 1 & \beta & 0 \\ R_f & 0 & E_k \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & \beta & -1 \\ 1 & 0 & R_n \end{vmatrix}} = \frac{\beta E_k + \beta I_{\text{вх}} R_f + E_k}{\beta R_n + R_f + R_n} =$$

$$= \frac{E_k (\beta + 1) + \beta I_{\text{вх}} R_f}{R_f + R_n (\beta + 1)};$$

$$K_I = \frac{dI_n}{dI_{\text{вх}}} \cong \frac{\Delta I_n}{\Delta I_{\text{вх}}} = \frac{\beta R_f}{R_f + R_n (\beta + 1)} = \frac{\beta}{1 + R_n (\beta + 1)/R_f}.$$

Заметим, что если  $R_n (\beta + 1)/R_f \gg 1$  и  $\beta \gg 1$ , то  $K_I = R_f/R_n$ , т. е. не зависит от свойств транзистора. Причиной этого является отрицательная обратная связь, осуществляющаяся резистором  $R_f$ .

**2.29.** Транзистор, используемый в схеме усилителя ОЭ, имеет следующие параметры:  $h_{11s} = 1,4 \text{ кОм}$ ,  $h_{21s} = 45$ ,  $h_{12s} = 4,3 \cdot 10^{-4}$ ,  $h_{22s} = 18 \text{ мкСм}$ . Сопротивление резистора нагрузки  $R_n = 16 \text{ кОм}$ , внутреннее сопротивление источника сигнала

$R_r = 300 \Omega$ . Определить входное сопротивление  $R_{\text{вх}}$ , выходное сопротивление  $R_{\text{вых}}$ , коэффициенты усиления по току  $K_I$ , по напряжению  $K_U$  и мощности  $K_P$ .

### Решение

Схема замещения усилителя на транзисторе для малых сигналов изображена на рис. 2.28, а. Примем  $\dot{I}_6 = \dot{I}_1$ ,  $I_k = \dot{I}_2$ . Из рисунка следует, что для входной и выходной цепей справедливы следующие уравнения:

$$\dot{U}_1 = h_{113} \dot{I}_1 + h_{123} \dot{U}_2; \quad (1)$$

$$\dot{I}_2 = h_{213} \dot{I}_1 + h_{223} \dot{U}_2; \quad (2)$$

$$\dot{U}_2 = -\dot{I}_2 R_H. \quad (3)$$

Умножив левую и правую части уравнения (1) на  $h_{213}$ , а левую и правую части уравнения (2) на  $h_{113}$  получим.

$$h_{213} \dot{U}_1 = h_{213} h_{113} \dot{I}_1 + h_{123} h_{213} \dot{U}_2; \quad (4)$$

$$h_{113} \dot{I}_2 = h_{113} h_{213} \dot{I}_1 + h_{113} h_{223} \dot{U}_2. \quad (5)$$

Вычитая (4) из (5), получаем

$$h_{113} \dot{I}_2 - h_{213} \dot{U}_1 = (h_{113} h_{223} - h_{123} h_{213}) \dot{U}_2, \quad (6)$$

где  $h_{113} h_{223} - h_{123} h_{213} = \Delta h$  — детерминант матрицы.

Из (3) следует, что

$$\dot{I}_2 = -\dot{U}_2 / R_H. \quad (7)$$

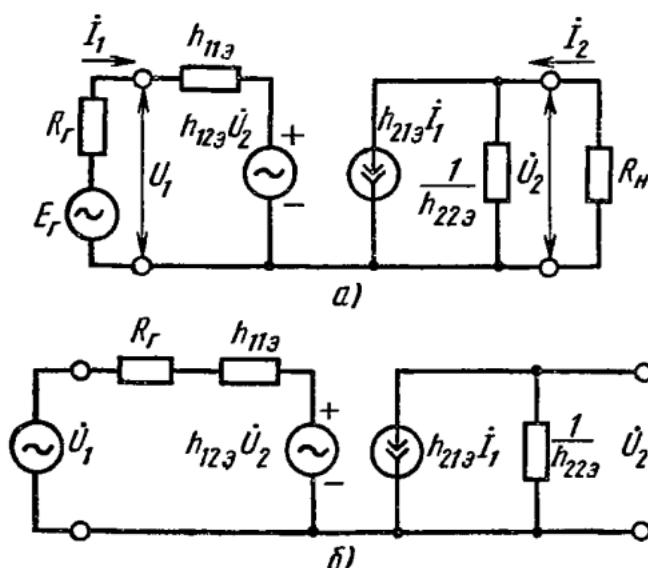


Рис. 2.28

Подставив (7) в (6), получим

$$-h_{213}\dot{U}_1 = \dot{U}_2(\Delta h + h_{113}/R_h) = (\dot{U}_2/R_h)(\Delta h R_h + h_{113}).$$

Следовательно,

$$K_U = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = -\frac{h_{213}R_h}{h_{113} + \Delta h R_h} =$$

$$= -\frac{45 \cdot 16 \cdot 10^3}{1,4 \cdot 10^3 + (1,4 \cdot 10^3 \cdot 18 \cdot 10^{-6} - 4,3 \cdot 10^{-4} \cdot 45) \cdot 16 \cdot 10^3} = -485.$$

Для определения коэффициента усиления по току  $K_I$  подставим (3) в (2); тогда

$$\dot{I}_2 = h_{213}\dot{I}_1 - h_{223}R_h\dot{I}_2, \quad (8)$$

или

$$\dot{I}_2(1 + h_{223}R_h) = h_{213}\dot{I}_1, \quad (9)$$

откуда

$$K_I = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{h_{213}}{1 + h_{223}R_h} = \frac{45}{1 + 18 \cdot 10^{-6} \cdot 16 \cdot 10^3} = 34,9. \quad (10)$$

Выходное сопротивление определим из схемы на рис. 2.28, б. В этой схеме  $R_r$  — внутреннее сопротивление источника сигнала. Из анализа схемы следует, что

$$\dot{U}_1 = (R_r + h_{113})\dot{I}_1 + h_{123}\dot{U}_2; \quad (11)$$

$$\dot{I}_2 = h_{213}\dot{I}_1 + h_{223}\dot{U}_2. \quad (12)$$

Умножив (11) на  $h_{213}$  и (12) на  $(R_r + h_{113})$ , получим

$$h_{213}\dot{U}_1 = h_{213}(R_r + h_{113})\dot{I}_1 + h_{213}h_{123}\dot{U}_2; \quad (13)$$

$$(R_r + h_{113})\dot{I}_2 = h_{213}(R_r + h_{113})\dot{I}_1 + h_{223}(R_r + h_{113})\dot{U}_2. \quad (14)$$

Вычитая (13) из (14), получаем

$$\dot{I}_2(R_r + h_{113}) - h_{213}\dot{U}_1 = [h_{223}(R_r + h_{113}) - h_{123}h_{213}]\dot{U}_2,$$

откуда

$$R_{\text{вых}} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = \frac{R_r + h_{113}}{h_{223}(R_r + h_{113}) - h_{123}h_{213}} =$$

$$= \frac{R_r + h_{113}}{h_{223}R_r + \Delta h} = \frac{1,4 \cdot 10^3 + 300}{18 \cdot 10^{-6} \cdot 300 + 58 \cdot 10^{-4}} = 15,2 \text{ кОм.}$$

При учете сопротивления резистора нагрузки эффективное выходное сопротивление

$$R'_{\text{вых}} = \frac{R_{\text{вых}}R_h}{R_{\text{вых}} + R_h} = \frac{15,2 \cdot 10^3 \cdot 16 \cdot 10^3}{15,2 \cdot 10^3 + 16 \cdot 10^3} = 7,8 \text{ кОм.}$$

Определим сопротивление  $R_{\text{вх}}$ . Подставив (3) в (1), получим

$$\dot{U}_1 = h_{113} \dot{I}_1 - h_{123} R_h \dot{I}_2. \quad (15)$$

Из (9) найдем

$$\dot{I}_2 = h_{213} \dot{I}_1 / (1 + h_{223} R_h). \quad (16)$$

Подставив это уравнение в (15), получим

$$\dot{U}_1 = h_{113} - \frac{h_{213} h_{123} R_h}{1 + h_{223} R_h} \dot{I}_1.$$

Следовательно,

$$R_{\text{вх}} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = h_{113} - \frac{h_{213} h_{123} R_h}{1 + h_{223} R_h} = \\ = 1,4 \cdot 10^3 - \frac{45 \cdot 4,3 \cdot 10^{-4} \cdot 16 \cdot 10^3}{1 + 18 \cdot 10^{-6} \cdot 16 \cdot 10^3} = 1160 \text{ Ом.}$$

Коэффициент усиления мощности

$$K_P = |K_I K_U| = 482 \cdot 34,9 \cong 16822.$$

**2.30.** В усилительном каскаде по схеме ОЭ используется транзистор, имеющий следующие значения  $h$ -параметров:  $h_{113} = 800 \text{ Ом}$ ,  $h_{213} = 47$ ,  $h_{123} = 5 \cdot 10^{-4}$ ,  $h_{223} = 80 \text{ мкСм}$ . Найти выходное напряжение и выходное сопротивление этого каскада, если ЭДС источника входного напряжения  $E_{\text{вх}} = 10 \text{ мВ}$ , внутреннее сопротивление источника входного напряжения  $R_f = 500 \text{ Ом}$  и сопротивление резистора нагрузки в коллекторной цепи  $R_h = 5 \text{ кОм}$ .

*Ответ:*  $U_{\text{вых}} = 1,38 \text{ В}$ ;  $R_{\text{вых}} = 16,2 \parallel R_h = 3,8 \text{ кОм}$ .

**2.31.** В усилительном каскаде по схеме ОЭ используется транзистор, имеющий следующие значения  $h$ -параметров:  $h_{113} = 800 \text{ Ом}$ ,  $h_{123} = 5 \cdot 10^{-4}$ ,  $h_{213} = 48$ ,  $h_{223} = 80 \text{ мкСм}$ . Найти выходную мощность, если ЭДС источника сигнала  $E_{\text{вх}} = 100 \text{ мВ}$ , внутреннее сопротивление источника сигнала  $R_f = 500 \text{ Ом}$ , сопротивление резистора нагрузки в коллекторной цепи  $R_h = 8 \text{ кОм}$ .

*Ответ:* 2,1 мВт.

**2.32.** Транзистор, включенный по схеме ОБ, имеет следующие значения  $h$ -параметров:  $h_{116} = 18 \text{ Ом}$ ,  $h_{126} = 8 \cdot 10^{-4}$ ,  $h_{216} = -0,98$ ,  $h_{226} = 1,6 \cdot 10^{-6} \text{ См}$ . Определить коэффициент усиления каскада по мощности, если сопротивление резистора нагрузки в коллекторной цепи  $R_h = 15 \text{ кОм}$ .

*Ответ:* 216.

**2.33.** Транзистор имеет следующие значения  $h$ -параметров:  $h_{116} = 20 \text{ Ом}$ ,  $h_{126} = 1,65 \cdot 10^{-4}$ ,  $h_{216} = -0,99$ ,  $h_{226} = 0,85 \text{ мкСм}$ . Определить входное сопротивление  $R_{\text{вх}}$ , выходное сопротивление  $R_{\text{вых}}$ , коэффициенты усиления по току  $K_I$ , по напряжению  $K_U$  и по мощности  $K_P$  этого транзистора, включенного в схему ОК, если внутреннее сопротивление источника сигнала  $R_r = 30 \text{ кОм}$ , сопротивление резистора нагрузки  $R_h = 1 \text{ кОм}$ .

*Ответ:*  $R_{\text{вх}} = 102 \text{ кОм}$ ;  $R_{\text{вых}} = 0,32 \text{ кОм}$ ;  $K_I = -100$ ;  $K_U = 0,98$ ;  $K_P = 98$ .

**2.34.** Транзистор, включенный в схему ОК, имеет следующие значения  $h$ -параметров:  $h_{11k} = 22 \text{ кОм}$ ,  $h_{12k} = 1$ ,  $h_{21k} = -31$ ,  $h_{22k} = 23 \cdot 10^{-6} \text{ См}$ . Сопротивление резистора нагрузки в цепи эмиттера  $R_h = 1 \text{ кОм}$ , внутреннее сопротивление источника сигнала  $R_r = 10 \text{ кОм}$ . Определить коэффициенты усиления по току  $K_I$ , по напряжению  $K_U$  и по мощности  $K_P$ , входное сопротивление  $R_{\text{вх}}$ , выходное сопротивление  $R_{\text{вых}}$ .

*Ответ:*  $K_I = -31$ ;  $K_U = 0,6$ ;  $K_P = 18,6$ ;  $R_{\text{вх}} = 53 \text{ кОм}$ ;  $R_{\text{вых}} = 1 \text{ кОм}$ .

**2.35.** Транзистор в схеме ОЭ имеет следующие значения  $h$ -параметров:  $h_{113} = 2 \text{ кОм}$ ,  $h_{123} = 5,9 \cdot 10^{-4}$ ,  $h_{213} = 60$ ,  $h_{223} = 40 \text{ мкСм}$ . Сопротивление резистора нагрузки  $R_h = 30 \text{ кОм}$ , внутреннее сопротивление источника сигнала  $R_r = 2 \text{ кОм}$ . Определить входное сопротивление  $R_{\text{вх}}$ , выходное сопротивление  $R_{\text{вых}}$ , коэффициенты усиления по току  $K_I$ , по напряжению  $K_U$  и по мощности  $K_P$ .

*Ответ:*  $R_{\text{вх}} = 1,52 \text{ кОм}$ ;  $R_{\text{вых}} = 32 \text{ кОм}$ ;  $K_I \approx 60$ ;  $K_U = -537$ ;  $K_P = 32220$ .

**2.36.** В схеме ОБ транзистор в рабочей точке имеет следующие значения  $h$ -параметров:  $h_{116} = 20 \text{ Ом}$ ,  $h_{126} = 1,8 \cdot 10^{-4}$ ,  $h_{216} = -0,99$ ,  $h_{226} = 1 \text{ мкСм}$ . Определить входное сопротивление  $R_{\text{вх}}$ , выходное сопротивление  $R_{\text{вых}}$ , коэффициенты усиления по току  $K_I$ , по напряжению  $K_U$  и по мощности  $K_P$  усилительного каскада с этим транзистором, включенным в схему усилителя ОЭ, если сопротивление резистора нагрузки  $R_h = 1 \text{ кОм}$ , внутреннее сопротивление источника сигнала  $R_r = 1,5 \text{ кОм}$ .

*Ответ:*  $R_{\text{вх}} = 1,84 \text{ кОм}$ ;  $R_{\text{вых}} = 1 \text{ кОм}$ ;  $K_I = 90$ ;  $K_U = -49$ ;  $K_P = 4400$ .

**2.37.** Транзистор, включенный по схеме ОЭ, в рабочей точке имеет следующие значения  $h$ -параметров:  $h_{113} = 1,6 \text{ кОм}$ ,  $h_{123} = 5 \cdot 10^{-4}$ ,  $h_{213} = 115$ ,  $h_{223} = 160 \text{ мкСм}$ . Определить входное сопротивление  $R_{\text{вх}}$ , выходное сопротивление  $R_{\text{вых}}$ , коэффициенты усиления по току  $K_I$ , по напряжению  $K_U$  и по мощности  $K_P$  усилительного каскада с этим транзистором, включенным в схему ОБ, если внутреннее сопротивление источника

сигнала  $R_f = 500$  Ом и сопротивление резистора нагрузки  $R_n = 10$  кОм.

*Ответ:*  $R_{bx} = 30,4$  Ом;  $R_{vых} = 9,9$  кОм;  $K_I = -0,982$ ;  $K_U = 323$ ;  $K_P = 318$ .

**2.38.** Транзистор, включенный в усилитель по схеме ОЭ, имеет следующие значения собственных параметров:  $\alpha = 0,99$ ,  $r_6 = 100$  Ом,  $r_k = 2 \cdot 10^6$  Ом,  $r_s = 40$  Ом. Определить входное сопротивление  $R_{bx}$  и коэффициент усиления каскада по напряжению на низких частотах  $K_U$ , если сопротивление резистора нагрузки  $R_n = 5$  кОм.

*Ответ:*  $R_{bx} = 4,1$  кОм;  $K_U = -121$ .

**2.39.** Транзистор, включенный в схему усилителя ОБ, имеет следующие значения собственных параметров:  $r_6 = 500$  Ом,  $r_s = 45$  Ом,  $r_k = 1$  МОм и  $\alpha = 0,97$ . Сопротивление резистора нагрузки  $R_n = 2$  кОм, внутреннее сопротивление источника сигнала  $R_f = 500$  Ом. Найти коэффициенты усиления по току  $K_I$ , по напряжению  $K_U$ , по мощности  $K_P$ , а также входное  $R_{bx}$  и выходное  $R_{vых}$  сопротивления усилительного каскада.

*Ответ:*  $K_I = -0,97$ ;  $K_U = 32,3$ ;  $K_P = 31,5$ ;  $R_{bx} = 60$  Ом;  $R_{vых} = 533$  кОм.

**2.40.** Определить те же величины, что и в предыдущей задаче, при условии, что транзистор включен в схему усилителя ОК.

*Ответ:*  $K_I = -33,4$ ;  $K_U = 1$ ;  $K_P = 33,4$ ;  $R_{bx} = 66,7$  кОм;  $R_{vых} = 75$  Ом.

**2.41.** Определить те же величины, что и в задаче 2.39, при условии, что транзистор включен в схему усилителя ОЭ.

*Ответ:*  $K_I = 32,3$ ;  $K_U = -32,3$ ;  $K_P = 1040$ ;  $R_{bx} = 2$  кОм;  $R_{vых} = 34,1$  кОм.

**2.42.** Доказать, что коэффициент усиления транзисторного каскада по мощности может быть выражен следующими формулами:

$$K_P = K_I^2 R_n / R_{bx} \text{ или } K_P = K_U^2 R_{bx} / R_n.$$

**2.43.** Используя Т-образную схему замещения транзистора, доказать, что в усилителе, собранном по схеме ОБ, коэффициент усиления по току

$$K_I = -(\alpha r_k + r_6) / (r_k + r_6 + R_n);$$

входное сопротивление

$$R_{bx} = r_s + r_6 (1 - K_I);$$

выходное сопротивление

$$R_{vых} = r_6 + r_k - \left[ \frac{r_6 (r_6 + \alpha r_k)}{R_f + r_s + r_6} \right].$$

# Графоаналитический расчет рабочего режима

**2.44.** Транзистор включен в усилительный каскад по схеме ОЭ. Каскад питается от одного источника с напряжением  $E = 10$  В. Для подачи смещения в цепь базы используется резистор  $R_b$  (рис. 2.29). Характеристики транзистора изображены на рис. 2.30, а, б. Известно, что постоянная составляющая тока базы  $I_{B0} = 0,3$  мА, амплитуда переменной составляющей тока базы  $I_{mb} = 0,2$  мА, сопротивление резистора нагрузки  $R_h = 500$  Ом, а максимально допустимая мощность, рассеиваемая коллектором,  $P_{K\max} = 150$  мВт. Требуется: а) построить линию  $P_{K\max}$ ; б) по выходным характеристикам найти постоянную составляющую тока коллектора  $I_{K0}$ , постоянную составляющую напряжения коллектор – эмиттер  $U_{K\max}$ , амплитуду переменной составляющей тока коллектора  $I_{mk}$ , амплитуду выходного напряжения  $U_{mR} = U_{mkz}$ , коэффициент усиления по току  $K_I$ , выходную мощность  $P_{\text{вых}}$ , мощность, рассеиваемую на нагрузке постоянной составляющей тока коллектора,  $P_{K0}$ , полную потребляемую мощность в коллекторной цепи  $P_0$ , КПД коллекторной цепи  $\eta$ . Проверить, не превышает ли мощность  $P_{K0}$ , выделяемая на коллекторе в режиме покоя, максимально допустимую мощность  $P_{K\max}$ ; в) с помощью входных характеристик определить напряжение смещения  $U_{B0}$ , амплитуду входного сигнала  $U_{mb}$ , входную мощность  $P_{\text{вх}}$ , коэффициент усиления по напряжению  $K_U$  и по мощности  $K_P$ , входное сопротивление каскада  $R_{\text{вх}}$ , сопротивление резистора  $R_b$  и емкость разделительного конденсатора  $C_p$ . Диапазон частот усиливаемых колебаний 80 Гц – 5 кГц.

## Решение

Так как во входной цепи транзистора при любой схеме включения протекает ток, то для расчета рабочего режима транзистора недостаточно одного семейства выходных характеристик, а требуется еще семейство, определяющее режим работы входной цепи. Следует заметить, что в справочниках обычно дана одна входная характеристика, так как входные характеристики, снятые при различных выходных напряжениях, расположены близко друг к другу.

Порядок решения задачи следующий. На семействе выходных характеристик строим линию максимально допустимой мощности, используя уравнение

$$I_{K\max} = P_{K\max} / |U_{K\max}| = 150 \cdot 10^{-3} / |U_{K\max}|.$$

Подставляя в него значения  $U_{K\max}$ , равные, например,  $-7,5$ ;  $-10$ ;  $-15$  и  $-20$  В, получаем значения  $I_{K\max}$ , равные  $20$ ;  $15$ ;  $10$  и  $7,5$  мА.



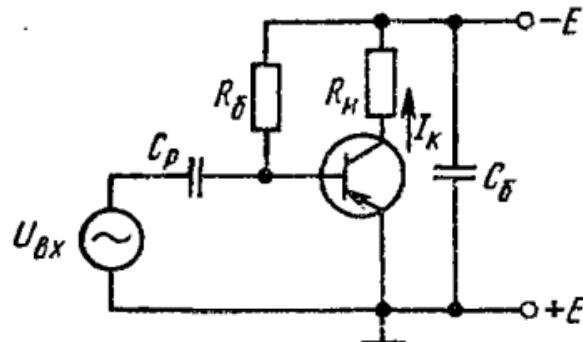


Рис. 2.29

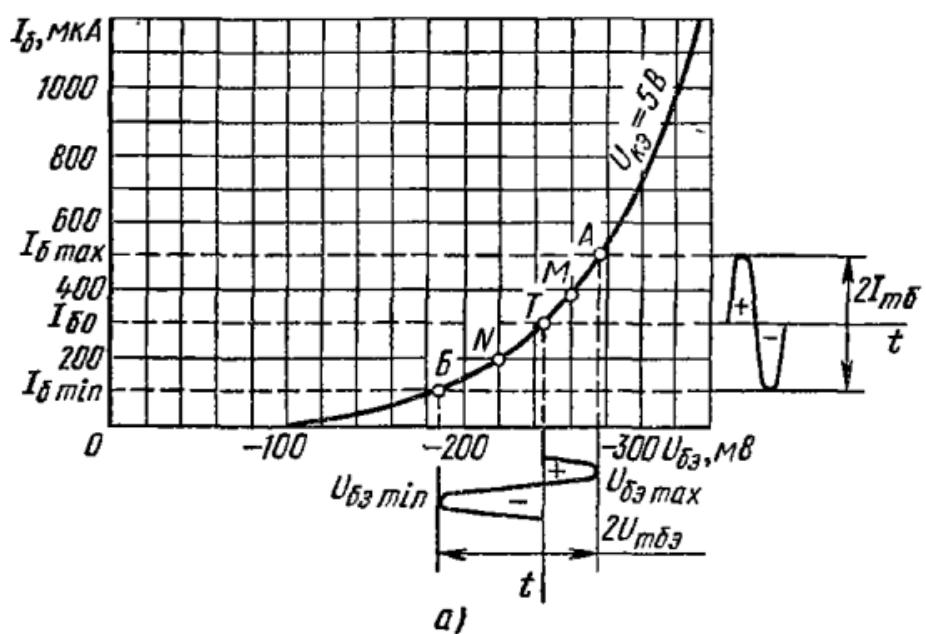

а)

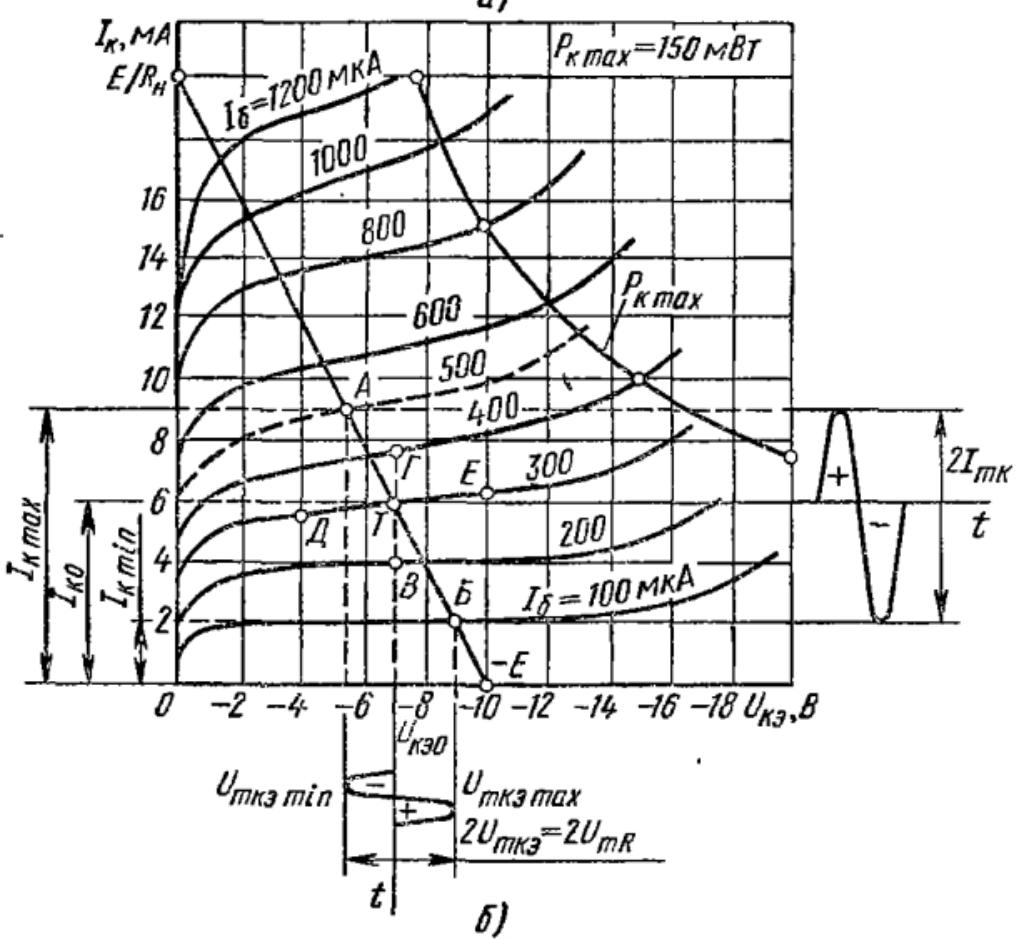

б)

Рис. 2.30

и 7,5 мА соответственно. Построенная по этим точкам линия  $P_{K_{\max}}$  показана на рис. 2.30, б.

Затем, используя уравнение линии нагрузки  $I_K = (E - U_{K_3})/R_h$ , на семейство выходных характеристик наносим линию нагрузки: при  $I_K = 0$   $U_{K_3} = E = -10$  В — первая точка линии нагрузки; при  $U_{K_3} = 0$   $I_K = E/R_h = 10/500 = 20$  мА — вторая точка линии нагрузки.

Точка пересечения линии нагрузки с характеристикой, соответствующей постоянной составляющей тока базы  $I_{B0} = 300$  мкА, определит рабочую точку. Ей будут соответствовать постоянная составляющая тока коллектора  $I_{K0} = 6$  мА и постоянная составляющая напряжения  $U_{K30} = -7$  В.

Амплитуду переменной составляющей тока коллектора определим как среднее значение:

$$I_{mk} = \frac{I_{K_{\max}} - I_{K_{\min}}}{2} = \frac{9 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 10^{-3}}{2} = 3,5 \text{ мА.}$$

Дальнейший порядок расчета таков.

Амплитуда переменного напряжения на нагрузке

$$U_{mR} = U_{mk3} = I_{mk} R_h = 3,5 \cdot 10^{-3} \cdot 0,5 \cdot 10^3 = 1,75 \text{ В.}$$

Коэффициент усиления по току

$$K_I = I_{mk}/I_{mб} = 3,5 \cdot 10^{-3} / (0,2 \cdot 10^{-3}) = 17,5.$$

Выходная мощность

$$P_{\text{вых}} = 0,5 I_{mk} U_{mR} = 0,5 \cdot 3,5 \cdot 10^{-3} \cdot 1,75 = 3 \text{ мВт.}$$

Полная потребляемая мощность в коллекторной цепи

$$P_0 = EI_{K0} = 10 \cdot 6 \cdot 10^{-3} = 60 \text{ мВт.}$$

КПД коллекторной цепи

$$\eta = P_{\text{вых}} / P_0 = 3 \cdot 10^{-3} / (60 \cdot 10^{-3}) = 0,05 = 5 \text{ %.}$$

Мощность, рассеиваемая на коллекторе постоянной составляющей коллекторного тока,

$$P_{K0} = I_{K0} U_{K30} = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 7 = 42 \text{ мВт} < P_{K_{\max}} = 150 \text{ мВт,}$$

т. е. режим работы допустим.

Далее расчет ведем по семейству входных характеристик (рис. 2.30, а). Поскольку у транзисторов входные характеристики расположены близко друг от друга, то в качестве рабочей входной характеристики можно принять одну из статических входных характеристик, соответствующую активному режиму, например характеристику, снятую при  $U_{K_3} = -5$  В. Это можно

сделать в том случае, если источник усиливаемых колебаний работает как генератор тока, т. е. когда внутреннее сопротивление источника колебаний значительно больше входного сопротивления транзистора. Из графика находим, что  $|U_{B\bar{E}0}| = 0,25$  В.

Амплитуда входного напряжения

$$U_{m63} = \frac{U_{B\bar{E}\max} - U_{B\bar{E}\min}}{2} = \frac{277 \cdot 10^{-3} - 187 \cdot 10^{-3}}{2} = 45 \text{ мВ.}$$

Модуль коэффициента усиления по напряжению

$$|K_U| = U_{m3}/U_{m63} = 1,75/(45 \cdot 10^{-3}) = 39.$$

Коэффициент усиления по мощности

$$K_P = |K_I K_U| = 39 \cdot 17,5 \cong 690.$$

Входная мощность

$$P_{\text{вх}} = 0,5I_{m6}U_{m6} = 0,5 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3} \cdot 45 \cdot 10^{-3} = 4,5 \text{ мкВт.}$$

Входное сопротивление

$$R_{\text{вх}} = U_{m63}/I_{m6} = 45 \cdot 10^{-3}/(0,2 \cdot 10^{-3}) = 225 \text{ Ом.}$$

Сопротивление резистора

$$R_6 = \frac{E - |U_{B\bar{E}0}|}{I_{B0}} = \frac{10 - 0,25}{0,3 \cdot 10^{-3}} = 32,5 \text{ кОм.}$$

Емкость конденсатора  $C_p$  определяется из условия

$$\frac{1}{\omega_n C_p} = \frac{R_{\text{вх}}}{10},$$

где  $\omega_n$  — низшая рабочая частота.

Тогда

$$C_p = \frac{10}{\omega_n R_{\text{вх}}} = \frac{10}{2\pi f_n R_{\text{вх}}} = \frac{10}{6,28 \cdot 80 \cdot 225} = 90 \text{ мкФ.}$$

**2.45.** Для рабочей точки усилителя, рассмотренного в задаче 2.44, найти параметры  $h_{213}$ ,  $h_{223}$ ,  $R_{\text{вых}} = 1/h_{223}$ ,  $h_{113}$  и  $y_{213} = S$  и аналитически рассчитать величины  $K_I$ ,  $K_U$ ,  $K_P$ ,  $R_{\text{вх}}$ .

### Решение

Рассчитаем параметры в рабочей точке при  $U_{K3} = -7$  В и  $I_{K0} = 6$  мА:

$$h_{213} = \beta = \left. \frac{\Delta I_K}{\Delta I_6} \right|_{U_{K3} = \text{const}}.$$

По точкам  $B$  и  $G$  (рис. 2.30, б) определим

$$h_{213} = \frac{3,7 \cdot 10^{-3}}{0,2 \cdot 10^{-3}} = 18,5.$$

По точкам  $D$  и  $E$  определим

$$h_{223} = \left. \frac{\Delta I_k}{\Delta U_{k3}} \right|_{I_6 = \text{const}};$$

$$h_{223} = 0,7 \cdot 10^{-3} / 6 = 117 \text{ мкСм};$$

$$R_{\text{вых}} = 1/h_{223} = 1/(0,117 \cdot 10^{-3}) = 8,5 \text{ кОм},$$

параметр

$$h_{113} = \left. \frac{\Delta U_{63}}{\Delta I_6} \right|_{U_{k3} = \text{const}}.$$

По точкам  $M$  и  $N$  (рис. 2.30, а) определим

$$h_{113} = 40 \cdot 10^{-3} / (0,19 \cdot 10^{-3}) = 210 \text{ Ом.}$$

Крутизна характеристики транзистора

$$S = y_{213} = h_{213}/h_{113} = 18,6/210 = 88 \text{ mA/V.}$$

С помощью найденных параметров определим искомые значения по приближенным формулам. Коэффициент усиления по току  $K_I \approx h_{213} = 18,5$ ; точнее,

$$\begin{aligned} K_I &= h_{213} R_{\text{вых}} / (R_n + R_{\text{вых}}) = \\ &= 18,5 \cdot 8,5 \cdot 10^3 / (0,5 \cdot 10^3 + 8,5 \cdot 10^3) = 17,5, \end{aligned}$$

что сходится с результатом графоаналитического расчета.

Входное сопротивление

$$R_{\text{вх}} \cong h_{113} \approx 210 \text{ Ом.}$$

Коэффициент усиления по напряжению

$$K_U \approx -h_{213} R_n / R_{\text{вх}} \approx -18,5 \cdot 500 / 210 = -44;$$

точнее,

$$K_U = -17,5 \cdot 500 / 210 = -41,5.$$

Коэффициент усиления по мощности

$$K_P = |K_I K_U| = 17,5 \cdot 41,5 = 725.$$

**Влияние температуры на работу транзисторов.**

**Цепи питания. Стабилизация рабочей точки**

**2.46.** У германиевого транзистора при температуре окружающей среды  $T = 20^\circ\text{C}$  ток базы  $I_B = 80 \text{ мкА}$ , обратный ток коллекторного перехода  $I_{\text{кб0}} = 10 \text{ мкА}$ . Предполагая, что ток

$I_{\text{кбо}}$  удваивается при увеличении температуры на каждые  $10^{\circ}\text{C}$ , определить ток коллектора в схеме ОЭ при температуре 20, 40 и  $60^{\circ}\text{C}$ .

Считать, что коэффициент передачи тока базы  $\beta$  постоянен в рассматриваемом диапазоне температур и равен 49.

Ответ: 4,4; 5,92; 11,92 мА.

**2.47.** Чему равна максимально допустимая мощность транзистора ГТ108А, находящегося в воздушной среде при температуре  $T = 20^{\circ}\text{C}$ , если тепловое сопротивление переход — окружающая среда  $R_{\text{nc}}$  составляет 0,8 К/мВт, а максимально допустимая температура перехода  $T_{\text{nmax}} = 80^{\circ}\text{C}$ ?

### Решение

Температура перехода

$$T_{\text{n}} = T_{\text{c}} + R_{\text{nc}} P_{\text{КЭ}},$$

где  $T_{\text{n}}$  — температура перехода,  $^{\circ}\text{C}$ ;  $T_{\text{c}}$  — температура окружающей среды,  $^{\circ}\text{C}$ ;  $R_{\text{nc}}$  — тепловое сопротивление переход — окружающая среда, К/мВт;  $P_{\text{КЭ}}$  — мощность, выделяемая на эмиттерном и коллекторном переходах, мВт.

Считая величину  $T_{\text{n}}$  равной  $T_{\text{nmax}}$  и подставляя числовые значения, получаем

$$P_{\text{КЭ}} = (T_{\text{n}} - T_{\text{c}})/R_{\text{nc}} = (80 - 20)/0,8 = 75 \text{ мВт}.$$

**2.48.** Некоторый транзистор выделяет на коллекторном переходе мощность  $P_{\text{K}} = 25 \text{ мВт}$ . Тепловое сопротивление переход — окружающая среда  $R_{\text{nc}} = 0,5 \text{ К/мВт}$ . Какую температуру имеет коллекторный переход, если температура окружающей среды  $T_{\text{c}} = 40^{\circ}\text{C}$ ?

Ответ:  $52,5^{\circ}\text{C}$ .

**2.49.** Какую температуру будет иметь коллекторный переход транзистора, рассмотренного в предыдущей задаче, если с использованием теплоотвода сопротивление переход — среда уменьшилось до  $R_{\text{nc}} = 0,3 \text{ К/мВт}$ ?

Ответ:  $47,5^{\circ}\text{C}$ .

**2.50.** Максимально допустимая температура коллекторного перехода транзистора, описанного в задачах 2.48 и 2.49, равна  $90^{\circ}\text{C}$ . Чему равна максимально допустимая мощность, выделяемая на коллекторном переходе без теплоотвода и с теплоотводом при температуре окружающей среды  $T_{\text{c}} = 40^{\circ}\text{C}$ ?

Ответ: 100 мВт; 167 мВт.

**2.51.** На выходных характеристиках транзистора ГТ108А для схемы ОЭ (рис. 2.31) построить линии максимально допустимой мощности при температуре окружающей среды  $30^{\circ}\text{C}$ .

и  $50^{\circ}\text{C}$ , если максимально допустимая температура перехода  $T_{\text{max}} = 80^{\circ}\text{C}$  и тепловое сопротивление переход — среда  $R_{\text{nc}} = 0,8 \text{ К/мВт}$ .

### Решение

Найдем максимальную мощность, рассеиваемую в транзисторе при температуре  $30^{\circ}\text{C}$ , по формуле

$$P_{\text{KЭmax}} = (T_{\text{п}} - T_{\text{c}})/R_{\text{nc}} = (80 - 30)/0,8 = 62,5 \text{ мВт.}$$

Так как  $P_{\text{KЭ}} = U_{\text{KЭ}}I_{\text{K}}$ , то, задаваясь значениями  $U_{\text{KЭ}}$ , найдем значения тока коллектора по формуле  $I_{\text{Kmax}} = P_{\text{KЭmax}}/U_{\text{KЭ}}$ . Полученные результаты приведены ниже:

$U_{\text{KЭ}}, \text{ В}$	1,5	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
$I_{\text{K}}, \text{ mA}$	41,5	31,3	21	15,6	12,5	10,4	9,0	7,8	6,31	5,71	5,2

При температуре  $T = 50^{\circ}\text{C}$   $P_{\text{KЭmax}} = (80 - 50)/0,8 = 37,5 \text{ мВт}$ . Аналогично, задаваясь значениями  $U_{\text{KЭ}}$ , определяем:

$U_{\text{KЭ}}, \text{ В}$	0,9	1	1,5	2	3	4	6	8	10	12
$I_{\text{K}}, \text{ mA}$	41,6	37,5	25	18,8	12,5	9,4	6,25	4,7	3,8	3,11

Построенные по этим данным кривые показаны на рис. 2.31.

**2.52.** Германиевый транзистор ГТ108А используется в схеме с оборванной базой. Определить температуру, при которой произойдет тепловой пробой, если транзистор имеет следующие данные: максимально допустимая температура перехода  $T_{\text{max}} = 80^{\circ}\text{C}$ , тепловое сопротивление переход — среда  $R_{\text{nc}} = 0,8 \text{ К/мВт}$ , обратный ток коллекторного перехода  $I_{\text{KBO}} = 10 \text{ мкА}$  при  $20^{\circ}\text{C}$ , коэффициент передачи тока базы  $\beta = 50$  (постоянен в интервале температур от  $20$  до  $80^{\circ}\text{C}$ ). Напряжение источника  $E_{\text{k}} = -10 \text{ В}$ .

### Решение

Мощность, рассеиваемая транзистором,

$$P_{\text{KЭ}} = U_{\text{ЭК}}I_{\text{K}}. \quad (1)$$

Тогда изменение мощности, вызванное изменением температуры,

$$dP_{\text{KЭ}} = \frac{\partial P_{\text{KЭ}}}{\partial U_{\text{ЭК}}} dU_{\text{ЭК}} + \frac{\partial P_{\text{KЭ}}}{\partial I_{\text{K}}} dI_{\text{K}}. \quad (2)$$

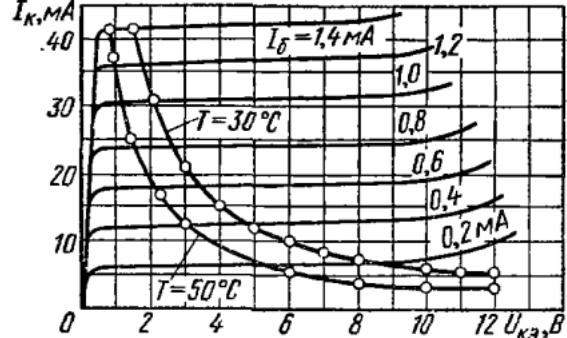


Рис. 2.31

Так как  $U_{\text{ЭК}}$  – величина постоянная, то  $dU_{\text{ЭК}} = 0$ , поэтому

$$dP_{\text{КЭ}} = \frac{\partial P_{\text{КЭ}}}{\partial I_K} dI_K. \quad (3)$$

Но

$$\frac{\partial P_{\text{КЭ}}}{\partial I_K} = U_{\text{ЭК}}. \quad (4)$$

Следовательно,

$$dP_{\text{КЭ}} = U_{\text{ЭК}} dI_K, \quad (5)$$

причем

$$dI_K = S_{IK} dI_{\text{КБ0}}, \quad (6)$$

где  $S_{IK} = \Delta I_K / \Delta I_{\text{КБ0}}$  – коэффициент температурной нестабильности по току.

Для данной схемы

$$S_{IK} = \beta + 1 = 50 + 1 = 51. \quad (7)$$

Подставляя (6) и (7) в (5), получаем

$$dP_{\text{КЭ}} = U_{\text{ЭК}} (\beta + 1) dI_{\text{КБ0}}. \quad (8)$$

Предположив, что ток  $I_{\text{КБ0}}$  удваивается при повышении температуры на каждые  $10^{\circ}\text{C}$ , можно записать

$$I_{\text{КБ0}} = I_{\text{КБ0}(T=20^{\circ}\text{C})} e^{(T-T_0)/10}. \quad (9)$$

Для удобства расчетов выразим число 2 как некоторую степень числа е. Так как  $2 \approx e^{0,7}$ , то (9) можем переписать в следующем виде:

$$I_{\text{КБ0}} = I_{\text{КБ0}(T=20^{\circ}\text{C})} e^{A(T-T_0)}, \quad (10)$$

где  $A = 0,07$ .

Дифференцируем (10) по  $T$ :

$$\frac{dI_{\text{КБ0}}}{dT} = A I_{\text{КБ0}(T=20^{\circ}\text{C})} e^{A(T-T_0)}. \quad (11)$$

Подставив (10) в (11), получим

$$\frac{dI_{\text{КБ0}}}{dT} = A I_{\text{КБ0}}, \quad (12)$$

или

$$dI_{\text{КБ0}} = A I_{\text{КБ0}} dT.$$

Подставив (12) в (8), получим

$$dP_{\text{КЭ}} = U_{\text{ЭК}} (\beta + 1) A I_{\text{КБ0}} dT.$$

Следовательно,

$$\frac{dP_{\text{КЭ}}}{dT} = U_{\text{ЭК}} (\beta + 1) AI_{\text{КБ0}} = 10 \cdot 51 \cdot 0,07 = 35,07 I_{\text{КБ0}},$$

где  $dP_{\text{КЭ}}/dT$  выражается в милливаттах на градус, а  $I_{\text{КБ0}}$  — в миллиамперах.

Предполагая, что  $dP_{\text{КЭ}}/dT \approx \Delta P_{\text{КЭ}}/\Delta T$ , и приравнивая это выражение величине, обратной тепловому сопротивлению (условие теплового пробоя), получаем

$$\Delta P_{\text{КЭ}}/\Delta T = 1/R_{\text{пк}}.$$

В рассматриваемом случае  $35,07 I_{\text{КБ0}} = (1/0,8)$  мВт/град, откуда  $I_{\text{КБ0}} \approx 36$  мА. Этот результат означает, что тепловой пробой транзистора произойдет, если обратный ток коллекторного перехода этого транзистора  $I_{\text{КБ0}} \geq 36$  мА. Из (9) можно легко найти температуру перехода, при которой ток достигнет 36 мА:

$$I_{\text{КБ0}} = I_{\text{КБ0}(T=20^{\circ}\text{C})} 2^{(T_{\text{n}} - T_0)/10}. \quad (13)$$

Логарифмируя (13), получаем

$$\lg \frac{I_{\text{КБ0}}}{I_{\text{КБ0}(T_0=20^{\circ}\text{C})}} = \frac{T_{\text{n}} - T_0}{10} \lg 2;$$

тогда

$$\lg \frac{36}{10} = \frac{T_{\text{n}} - 20}{10} \lg 2;$$

следовательно,

$$0,56 = \frac{(T - 20)}{10} 0,301,$$

откуда  $T = 5,6/0,301 + 20 = 38,6^{\circ}\text{C}$ . Итак, при данных условиях тепловой пробой транзистора ГТ108А при обрыве в цепи базы произойдет при температуре перехода  $T_{\text{n}} = 38,6^{\circ}\text{C}$ .

**2.53.** Мощный транзистор, имеющий тепловое сопротивление между переходом и корпусом  $R_{\text{пк}} = 0,8$  К/Вт, должен рассеивать мощность  $P_{\text{КЭ}} = 10$  Вт при температуре окружающей среды  $T_c = 32^{\circ}\text{C}$ . Для повышения надежности температуру перехода решено ограничить величиной  $70^{\circ}\text{C}$ . В сборочной конструкции содержатся шайба и изолирующая силиконовая смазка. Тепловое сопротивление шайбы равно 1,5 К/Вт, а силиконовая смазка уменьшает его примерно на 40 %. Определить, какова должна быть площадь теплоотвода, если он необходим. Считать, что 1 см<sup>2</sup> металлической поверхности теплоотвода имеет тепловое сопротивление 800 К/Вт.

## Решение

Определяем тепловое сопротивление между корпусом и теплоотводом  $R_{kt}$ , учитывая влияние силиконовой смазки:

$$R_{kt} = 1,5 - 1,5 \cdot 0,4 = 0,9 \text{ К/Вт.}$$

Общее тепловое сопротивление между переходом и окружающей средой определяется выражением

$$R_{nc} = R_{nk} + R_{kt} + R_{tc}, \quad (1)$$

где  $R_{nc}$  – тепловое сопротивление переход – среда;  $R_{nk}$  – тепловое сопротивление переход – корпус;  $R_{kt}$  – тепловое сопротивление корпус – теплоотвод;  $R_{tc}$  – тепловое сопротивление теплоотвод – среда.

В выражении (1) неизвестны тепловое сопротивление переход – среда  $R_{nc}$  и тепловое сопротивление теплоотвод – среда  $R_{tc}$ .

Можно также записать

$$T_n = T_c + R_{nc} P_{K\mathcal{E}}. \quad (2)$$

Из (2), подставляя исходные данные, получаем

$$R_{nc} = (T_n - T_0)/P_{K\mathcal{E}} = (70 - 32)/10 = 3,8 \text{ К/Вт.}$$

Подставляя значение  $R_{nc}$  в (1) и решая это уравнение относительно  $R_{tc}$ , определяем

$$R_{tc} = R_{nc} - R_{nk} - R_{kt} = 3,8 - 0,8 - 0,9 = 2,1 \text{ К/Вт.}$$

Полагая, что  $1 \text{ см}^2$  металлической поверхности имеет тепловое сопротивление  $800 \text{ К/Вт}$ , и считая, что  $R_{tc}$  изменяется обратно пропорционально площади поверхности теплоотвода, найдем площадь теплоотвода:  $\Pi = 800 \cdot 1/2,1 = 381 \text{ см}^2$ .

**2.54.** Транзистор с коэффициентом передачи тока базы  $\beta = 49$  используется в схеме, изображенной на рис. 2.32. Определить напряжение  $U_{K\mathcal{E}}$  при  $T = 50^\circ\text{C}$ , если обратный ток коллекторного перехода  $I'_{K\mathcal{B}0} = 10 \text{ мкА}$  зависит от температуры по закону  $I'_{K\mathcal{B}0} = I_{K\mathcal{B}0} e^{0,08(T - T_0)}$ , где  $T - T_0 = 50 - 25 = 25^\circ\text{C}$ . Напряжение источника  $E_k = +20 \text{ В}$ .

## Решение

Здесь

$$I'_{K\mathcal{B}0} = I_{K\mathcal{B}0} e^{0,08(T - T_0)} = 10 \cdot 10^{-6} e^{0,08 \cdot 25} = 74 \text{ мкА,}$$

$$\Delta I_{K\mathcal{B}0} = I'_{K\mathcal{B}0} - I_{K\mathcal{B}0} = 74 - 10 = 64 \text{ мкА.}$$

Тогда изменение напряжения

$$\Delta U_{K\bar{E}} = -\Delta I_K (\beta + 1) R_H = \\ = -64 \cdot 10^{-6} (49 + 1) \cdot 2 \cdot 10^3 = -6,4 \text{ В.}$$

Напряжение коллектор – эмиттер при  $T = 25^\circ\text{C}$   $U_{K\bar{E}} = E_K - I_K R_H$ , но

$$I_K = \beta I_B + I_{KB0} (\beta + 1) = \\ = 49 \cdot 20 / (200 \cdot 10^3) + 10 \cdot 10^{-6} (49 + 1) = 5,4 \text{ мА.}$$

Таким образом,  $U_{K\bar{E}} = 20 - 5,4 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^3 = 9,2 \text{ В.}$

Напряжение коллектор – эмиттер при  $T = 50^\circ\text{C}$   $U'_{K\bar{E}} = U_{K\bar{E}} + \Delta U_{K\bar{E}} = 9,2 + (-6,4) = 2,8 \text{ В.}$

**2.55.** Транзистор с параметрами  $\beta = 50$  и  $I_{KB0} = 10 \text{ мкА}$  при  $T = 25^\circ\text{C}$  используется в схеме, изображенной на рис. 2.32. Напряжение  $E_K = +20 \text{ В}$  и  $U_{B\bar{E}} = 100 \text{ мВ}$ . Определить напряжение  $U_{K\bar{E}}$  при  $T = 25$  и  $50^\circ\text{C}$ . Считать, что температурный коэффициент напряжения  $\partial U_{B\bar{E}} / \partial T = -2,5 \text{ мВ/К}$ .

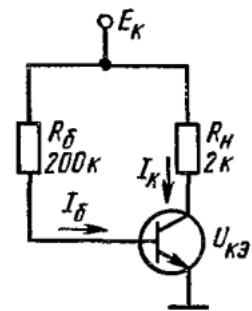


Рис. 2.32

### Решение

При  $T = 25^\circ\text{C}$

$$I_B = (E_K - U_{B\bar{E}}) / R_B = (20 - 0,1) / (200 \cdot 10^3) = 99,5 \text{ мкА};$$

$$I_K = \beta I_B + I_{KB0} (\beta + 1) = 50 (99,5 \cdot 10^{-6}) + 10 \cdot 10^{-6} \cdot 51 = \\ = 4,98 + 0,51 = 5,49 \text{ мА};$$

$$U_{K\bar{E}} = E_K - I_K R_H = 20 - 5,49 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^3 = 9 \text{ В.}$$

При  $T = 50^\circ\text{C}$  напряжение на эмиттерном переходе уменьшится до значения

$$U'_{B\bar{E}} = U_{B\bar{E}} + \frac{\partial U_{B\bar{E}}}{\partial T} \Delta T = 100 \cdot 10^{-3} - 2,5 \cdot 10^{-3} (50 - 25) = 37,5 \text{ мВ.}$$

Следовательно,

$$I'_B = (20 - 37,5 \cdot 10^{-3}) / (200 \cdot 10^3) \approx 20 / (200 \cdot 10^3) = 0,1 \text{ мА.}$$

Заметим, что из-за большого значения сопротивления  $R_B$  изменение напряжения  $U_{B\bar{E}}$ , вызванное изменением температуры, почти никакой роли не играет. Изменение тока базы, вызванное изменением напряжения  $U_{B\bar{E}}$ ,  $\Delta I_B = 100 - 99,5 = 0,5 \text{ мкА}$ . Изменение тока коллектора, вызванное этой же причиной, составляет  $50 (0,5 \cdot 10^{-6}) = 25 \text{ мкА}$ .

Новое значение тока  $I_{KB0}$  определим по формуле

$$I'_{KB0} = I_{KB0} e^{0,08 \Delta T} = 10 \cdot 10^{-6} e^{0,08 (50 - 25)} = 74 \text{ мкА.}$$

## Новое значение тока коллектора

$$I_K = \beta I_B + I_{K0} (\beta + 1) = 50 (0,1 \cdot 10^{-3}) + 74 \cdot 10^{-6} \cdot 51 = 8,7 \text{ мА.}$$

Следовательно,

$$U_{KE} = 20 - 8,7 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^3 = 2,6 \text{ В.}$$

**2.56.** Транзистор типа МП21В работает в схеме, изображенной на рис. 2.33, а. Пользуясь выходными характеристиками транзистора (рис. 2.33, б), графически определить рабочую точку при  $E_k = -40$  В и  $R_h = 1 \text{ кОм}$ .

### Решение

Исходим из того, что

$$U_{KE} = E_k + I_E R_h = E_k + (I_B + I_K) R_h.$$

Так как  $I_B \approx -U_{KE}/R_b$ , то, подставляя это значение в уравнение для  $U_{KE}$ , получаем

$$U_{KE} = E_k + (-U_{KE}/R_b + I_K) R_h.$$

Решив последнее уравнение относительно  $U_{KE}$ , имеем уравнение линии нагрузки:

$$U_{KE} = \frac{E_k}{1 + R_h/R_b} + \frac{R_h}{1 + R_h/R_b} I_K.$$

Положив  $I_K = 0$ , найдем первую точку линии нагрузки:

$$U_{KE} = \frac{E_k}{1 + R_h/R_b} = \frac{-40}{1 + 1/50} \approx -40 \text{ В,}$$

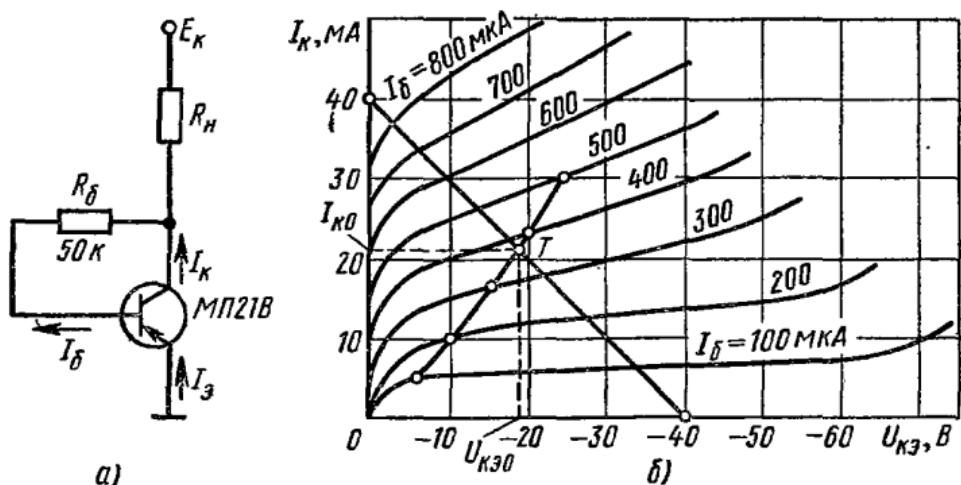


Рис. 2.33

а при  $U_{K3} = 0$  – вторую точку линии нагрузки:

$$I_K = -E_k/R_h = 40/10^3 = 40 \text{ mA.}$$

Чтобы найти рабочую точку, необходимо на семействе характеристик построить линию смещения, воспользовавшись соотношением  $U_{K3} \approx -I_B R_b$ . Задаваясь значениями  $I_B$  и подставляя их в последнее уравнение, находим значения  $U_{K3}$ :

$I_B$ , мкА . . . . .	100	200	300	400	500
$U_{K3}$ , В . . . . .	-5	-10	-15	-20	-25

Точка пересечения линии нагрузки с линией смещения определяет рабочую точку  $U_{K3} = -19$  В,  $I_{K0} = 22$  мА.

**2.57.** В схеме, изображенной на рис. 2.34, используется транзистор с коэффициентом передачи тока базы  $\beta = 50$  и обратным током коллектора  $I_{KBO} = 10$  мкА. Напряжение источника питания  $E_k = -15$  В. Определить сопротивления  $R_b$  и  $R_h$ , если ток коллектора  $I_K = 1$  мА, напряжение коллектор – эмиттер  $U_{K3} = -6$  В.

### Решение

Известно, что ток коллектора  $I_K = \beta I_B + I_{KBO}(\beta + 1)$ , откуда

$$I_B = \frac{I_K - I_{KBO}(1 + \beta)}{\beta} = \frac{1 - 10 \cdot 10^{-3} (50 + 1)}{50} = 10 \text{ мкА.}$$

Сопротивление резистора  $R_b$  определим по формуле

$$R_b = (-E_k + U_{B3})/I_B.$$

Так как  $U_{B3} \ll E_k$ , то  $R_b \approx -E_k/I_B = 15/(10 \cdot 10^{-6}) = 1,5 \text{ МОм}$ . Найдем сопротивление резистора нагрузки:

$$R_h = (-E_k + U_{K3})/I_K = (15 - 6)/(1 \cdot 10^{-3}) = 9 \text{ кОм.}$$

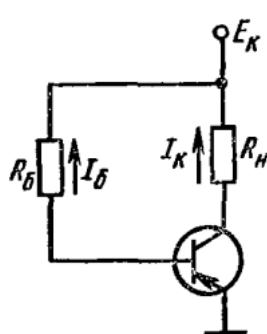


Рис. 2.34

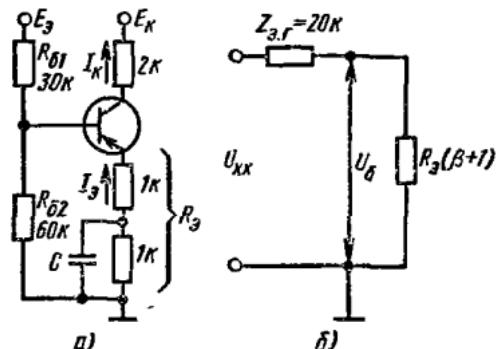


Рис. 2.35

**2.58.** Данна схема, изображенная на рис. 2.35, а. Определить коллекторный ток, если коэффициент передачи тока базы транзистора  $\beta = 50$ .

зистора  $\beta = 50$ , обратный ток коллекторного перехода  $I_{KBO} \approx 0$  и  $E_3 = -30$  В,  $E_K = -40$  В.

### Решение

Воспользовавшись методом эквивалентного генератора, преобразуем внешнюю цепь базы. ЭДС эквивалентного генератора (напряжение холостого хода)

$$U_{x,x} = E_3 \frac{R_{62}}{R_{61} + R_{62}} = \frac{(-30)60}{30 + 60} = -20 \text{ В.}$$

Внутреннее сопротивление эквивалентного генератора

$$Z_{\text{ЭГ}} = \frac{R_{61}R_{62}}{R_{61} + R_{62}} = \frac{30 \cdot 60}{30 + 60} = 20 \text{ кОм.}$$

Входное сопротивление  $R_{\text{вх}}$ , измеряемое между выводом базы и заземленным выводом эквивалентной схемы,  $R_{\text{вх}} = R_3(\beta + 1) = 2 \cdot 51 = 102$  кОм. Эквивалентная схема контура эмиттера – база показана на рис. 2.35,б. Из этой схемы определим

$$U_B = U_{x,x} \frac{R_3(\beta + 1)}{R_3(\beta + 1) + Z_{\text{ЭГ}}} = -20 \frac{102}{102 + 20} = -16,7 \text{ В.}$$

Так как  $U_{B3} \approx 0$ , то  $U_3 = -16,7$  В. Находим ток эмиттера:

$$I_3 = -U_3/R_3 = 16,7/(2 \cdot 10^3) = 8,35 \text{ мА.}$$

Следовательно,

$$I_K \approx \alpha I_3 = \frac{\beta}{(\beta + 1)} I_3 = \frac{50}{50 + 1} 8,35 \cdot 10^{-3} = 8,2 \text{ мА.}$$

**2.59.** Схема усилителя изображена на рис. 2.36. Рассчитать цепи смещения, если рабочая точка задана следующими координатами:  $I_K = 1$  мА,  $U_{K3} = -6$  В. Коэффициент усиления каскада  $K_U = -8$ .

### Решение

Здесь  $U_{R_H} = I_K R_H = 10^{-3} \cdot 8 \cdot 10^3 = 8$  В. Так как напряжение  $U_{K3} = -6$  В, то суммарное напряжение на резисторах в цепи эмиттера  $U_3 = 30 - 6 - 8 = 16$  В. Пренебрегая током  $I_{KBO}$ , получаем  $I_B = I_K/\beta = 1 \cdot 10^{-3}/50 = 20$  мкА. Следовательно,  $I_3 = I_K + I_B = 1 + 0,02 = 1,02$  мА. При  $|K_U| \leq 10$  справедливо приближенное равенство  $K_U \approx -R_H/R_3$ , где  $K_U$  – коэффициент усиления по напряжению, откуда  $R_3 = R_H/|K_U| = 8 \cdot 10^3/8 = 1$  кОм.

Как видим, сопротивлением  $R_3$  является сопротивление резистора  $R_3$ . Напряжение на этом резисторе  $U_{R_3} = I_3 R_3 =$

$= 1 \cdot 10^3 \cdot 1,02 \cdot 10^{-3} \approx 1$  В. Следовательно, падение напряжения на резисторе  $R_4$  равно  $U_{R_4} = 16 - 1 = 15$  В. Таким образом,  $R_4 = 15/(1 \cdot 10^{-3}) = 15$  кОм.

Рассчитаем делитель в цепи базы. Для стабильной работы схемы необходимо, чтобы ток через резистор  $R_2$  был по крайней мере раз в 5–10 больше тока базы. Поскольку  $I_B = 20$  мА, возьмем  $I_{дел} = 200$  мА. Пренебрегая падением напряжения на эмиттерном переходе, можно считать, что  $U_B \approx U_\Theta \approx -16$  В, откуда  $R_2 = 16/(200 \cdot 10^{-6}) = 80$  кОм.

Определим  $R_1$ :

$$R_1 = (-E_K + U_\Theta)/(I_B + I_{дел}) = (30 - 16)/(220 \cdot 10^{-6}) = 63,5 \text{ кОм.}$$

### Частотные свойства транзисторов

**2.60.** Транзистор работает в схеме ОБ с нагрузкой  $R_H = 2$  кОм. Его параметры:  $r_s = 40$  Ом,  $r_b = 200$  Ом,  $r_k = 200$  кОм,  $C_k = 20$  пФ. На какой частоте за счет влияния емкости  $C_k$  модуль коэффициента усиления  $|K_I|$  уменьшится вдвое? Внутренним сопротивлением источника сигнала пренебречь.

### Решение

Изобразим Т-образную схему замещения транзистора (рис. 2.37, а). Ток, протекающий через резистор  $R_H$ , должен быть в два раза меньше тока, протекающего через него на низкой частоте, когда емкость  $C_k$  несущественна (рис. 2.37, б).

Так как можно пренебречь сопротивлением  $r_s$  и внутренним сопротивлением источника сигнала ввиду их малости, то токи пропорциональны проводимостям (рис. 2.37, б):

$$1/R_H \text{ и } Y = \sqrt{(1/R_H)^2 + (\omega C_k)^2}.$$

По условию задачи, на высокой частоте  $1/R_H = Y/2$ . Следовательно,

$$\frac{2}{R_H} = Y = \sqrt{\left(\frac{1}{R_H}\right)^2 + (\omega C_k)^2} = \frac{\sqrt{1 + (\omega C_k R_H)^2}}{R_H}.$$

После преобразования получаем  $4 = 1 + (\omega C_k R_H)^2$ , откуда  $\omega = \sqrt{3}/(C_k R_H)$ ;

$$f = \frac{\sqrt{3}}{2\pi C_k R_H} = \frac{\sqrt{3}}{2\pi \cdot 20 \cdot 10^{-12} \cdot 2 \cdot 10^3} \approx 7 \text{ МГц.}$$

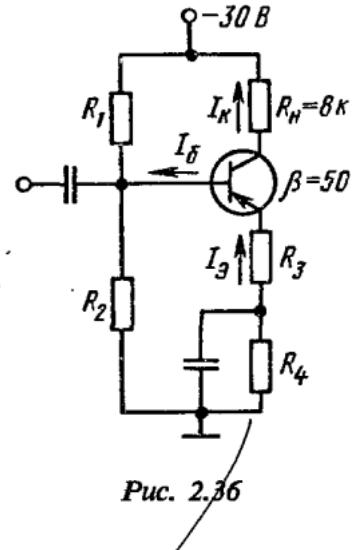


Рис. 2.36

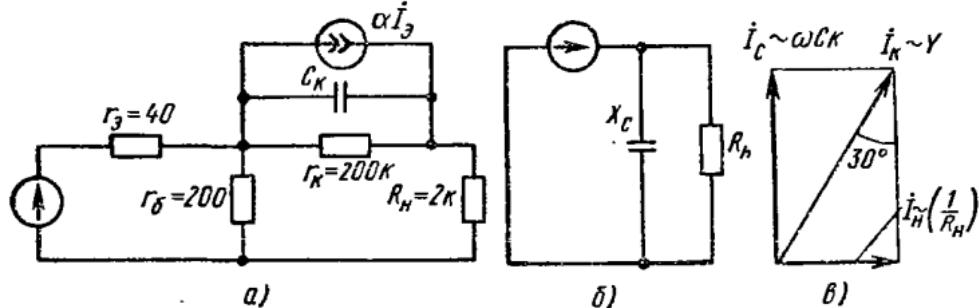


Рис. 2.37

**2.61.** На низких частотах коэффициент передачи тока эмиттера транзистора  $h_{2160} = -0,98$  его предельная частота  $f_{h_{216}} = 5$  МГц. Определить: а) модуль коэффициента передачи тока эмиттера  $|h_{216}|$  этого транзистора на частоте 10 МГц; б) частоту, на которой модуль коэффициента передачи тока эмиттера уменьшается до значения 0,6.

### Решение


Известно, что коэффициент передачи тока эмиттера  $h_{216}$  изменяется с частотой согласно выражению

$$h_{216} = h_{2160} \left[ \frac{1}{1 + j(f/f_{h_{216}})} \right],$$

где  $h_{2160}$  – коэффициент передачи тока эмиттера на низкой частоте;  $f_{h_{216}}$  – предельная частота, т. е. частота, на которой  $|h_{216}| = |h_{2160}|/\sqrt{2}$ . Следовательно, если  $|h_{2160}| = 0,98$ ,  $f_{h_{216}} = 5$  МГц и  $f = 10$  МГц, то

$$|h_{216}| = \frac{0,98}{\sqrt{1 + (10/5)^2}} = 0,44.$$

При  $h_{2160} = -0,98$ ,  $|h_{216}| = 0,6$  и  $f_{h_{216}} = 5$  МГц имеем

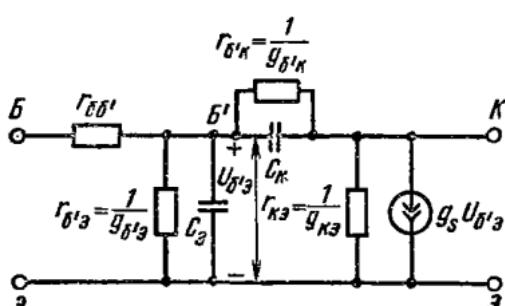

$$\begin{aligned} f &= f_{h_{216}} \sqrt{(h_{2160}/h_{216})^2 - 1} = \\ &= 5 \sqrt{(0,96/0,6)^2 - 1} = \\ &= 6,24 \text{ МГц.} \end{aligned}$$

**2.62.** При  $T = 300$  К в рабочей точке с координатами  $I_K = 10$  мА и  $U_{K3} = 10$  В на низких частотах транзистор имеет сле-

Рис. 2.38

дующие значения  $h$ -параметров:  $h_{113} = 500$  Ом,  $h_{123} = 10^-7$ ,  
 $h_{213} = 100$ ,  $h_{223} = 50$  мкСм.

Вычислить все параметры гибридной схемы замещения, если  $f_{rp} = 50$  МГц и  $C_k = 3$  пФ.

### Решение

Гибридная схема замещения изображена на рис. 2.38. При расчете ее параметров учтем, что  $g_s = I_k/\varphi_T$ , где  $I_k$  – ток коллектора в рабочей точке,  $\varphi_T = kT/e$  – температурный потенциал.

В рассматриваемом случае

$$g_s = 10 \cdot 10^{-3} / (25,8 \cdot 10^{-3}) = 0,388 \text{ См};$$

$$r_{6'3} = 1/g_{6'3} = h_{213}/g_s = h_{213}\varphi_T/I_k = 100/0,388 = 258 \text{ Ом};$$

$$r_{66'} = h_{113} - r_{6'3} = 500 - 258 = 242 \text{ Ом};$$

$$r_{6'k} = 1/g_{6'k} = r_{6'3}/h_{123} = 258/10^{-4} = 2,58 \text{ МОм};$$

$$\begin{aligned} g_{k3} &= 1/r_{k3} = h_{223} - (1 + h_{213})g_{6'k} = \\ &= 50 \cdot 10^{-6} - 101 \cdot 0,388 \cdot 10^{-6} = 10,8 \cdot 10^{-6} \text{ См}; \end{aligned}$$

$$r_{k3} = 1/g_{k3} = 92,5 \text{ кОм};$$

$$C_3 = g_s/(2\pi f_{rp}) = 0,388/(2\pi \cdot 50 \cdot 10^6) = 1235 \cdot 10^{-12} = 1235 \text{ пФ}.$$

## § 2.2. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Полевые транзисторы представляют собой полупроводниковые приборы, в которых управление током, протекающим между двумя электродами, осуществляется с помощью напряжения, приложенного к третьему электроду. Их работа основана на перемещении только основных носителей заряда, т. е. дырок или электронов.

Управление током в них осуществляется за счет изменения удельной проводимости и площади полупроводникового слоя (канала), через который проходит рабочий ток, с помощью электрического поля. Электрод полевого транзистора, через который втекают носители заряда в канал, называется истоком (И), а электрод, через который из канала вытекают носители заряда, называется стоком (С). Эти электроды обратимы. С помощью напряжения, прикладываемого к третьему электроду, называемому затвором (З), осуществляют перекрытие канала, т. е. изменяют удельную проводимость и площадь сечения канала.

По конструктивным особенностям полевые транзисторы разделяют на транзисторы с управляющим  $p$ -и-переходом